

الإسم:
النسبة:

فرض محروس رقم 3 الدورة 2

ثانوية الرتبة
الإعدادية

التمرين الأول:(5 نقاط)

1 - املأ الفراغ بما يناسب:


- يساوي شدات التيارات إلى عقدة، مجموع شدات التيارات منها.
- تكون التوترات بين مربطي مستقبلات مركبة على متساوية.
- العمود المسطح (4,5 V) مكون من ثلاثة أعمدة مركبة على توتر كل منها يساوي
- يتميز الموصل الأومي بمقدار يسمى التي نرمز لها ب ، وحدتها هي
- 2 - أتمم الجدول أسفله بوضعك في كل خانة الكلمة المناسبة التالية - عادية - قوية - ضعيفة - غير كاف - ملائم - عال .

المصباح / العمود	إضاءة	المصباح	توتر العمود	L1 (3.8V)
9V				
4.5V				
1.5V				

التمرين الثاني (6 نقاط)

نعتبر الدارة الكهربائية الممثلة في التبليغة جانبه ،

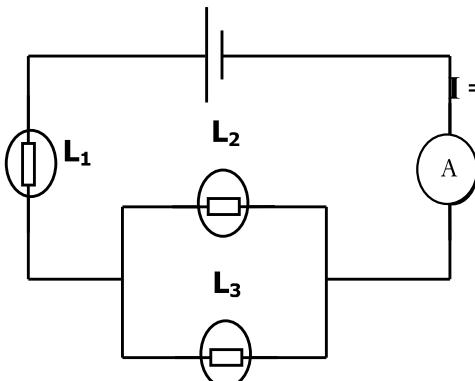نعبر المصايب L_1 و L_2 و L_3 متشابهة ، وأن الأمبيرمتر يشير إلى القيمة $I = 0,32 A$



1 - حدد منحى التيار على الدارة؟

2 - قارن شدة إضاءة المصايب L_2 و L_1 ؟ علل جوابك؟

3 - أحسب شدة التيار المار في كل من L_2 و L_3 ؟

4 - نضع أمبيرمتر آخر مكان المصباح L_1 ، ما القيمة التي سيشير لها؟

التمرين الرابع: (6,5 نقاط)

نجز التركيب الكهربائي الممثل في الشكل جانبه:

يشير الفولطметр V_2 إلى القيمة $U_2 = 7 V$ ، و الفولطметр V إلى القيمة $U = 12 V$ ،

1 - أوجد قيمة التوتر التي يشير إليها الفولطметр V_1 ؟

2 - نركب على التوالي مع المصايب L_1 و L_2 مصباحا L_3

• هل تتغير قيمة التوتر بين مربطي L_2 ؟ علل جوابك؟

3 - نركب مصباح L_4 على التوازي مع المصايب L_1 و L_2 ،

• حدد التوتر بين مربطي L_4 ؟

