

القسم : .....  
الاسم : .....  
النسبة : .....  
الرقم : .....

# الموضوع: فرض كتابي محروس الأسدوس الثاني

## مادة: العلوم

### مدة الانجاز: ساعة واحدة

الثانوية الإعدادية: معاذ بن جبل  
السنة الدراسية: 2012/2013  
الأستاذة: أشكوندة هاجر

20

#### التمرين الأول : (8 نقط)


##### (1) أجب بصحيح أو خطأ :

- أ. الوحدة العالمية لقياس المقاومة الكهربائية هي الفولط ..... 0.5 ن  
 ب. عند إدراج موصل أومي في دارة كهربائية تتفصل شدة التيار الكهربائي المار عبرها ..... 0.5 ن  
 ت. تكون شدة التيار الكهربائي في تركيب على التوالى ثابتة في جميع نقط الدارة ..... 0.5 ن  
 ث. تساوي شدة التيار الرئيسي مجموع شدات التيارات المتفرعة ..... 0.5 ن  
 ج. تكون التوترات بين مربطي المستقبلات المركبة على التوازي في دارة كهربائية مغلفة مختلفة ..... 0.5 ن

##### (2) أتمم الفراغ بما يناسب من الكلمات:

- تتأثر المقاومة الكهربائية لسلك موصل بعدة عوامل من بينها: ..... 1 ن
- السلك وقطره وطبيعة ..... 1 ن
- عند ربط مربطي مصباح بسلك موصل، تحدث له ..... 0.5 ن
- وتنزيل شدة التيار الكهربائي المار في الدارة ..... 0.5 ن
- في تركيب على التوازي ..... 0.5 ن
- شدة التيار الكهربائي في الفرع الرئيسي ..... 0.5 ن

##### (3) نعتبر الشكل جانب:

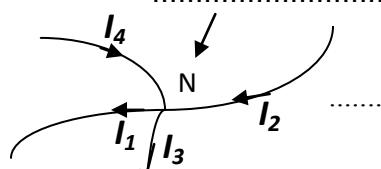


بـ. باستعمال قانون العقد أعط العلاقة بين شدات التيارات الكهربائية  $I_1, I_2, I_3, I_4$ :

#### (4) أتمم ملأ الجدول التالي:

عنصر الدارة	.....	العمود
توع العطب	خلل في السلسلة الموصولة	استهلاكه
كيفية التحقق منه	استبداله بالآخر يسمى "شاهد"	.....
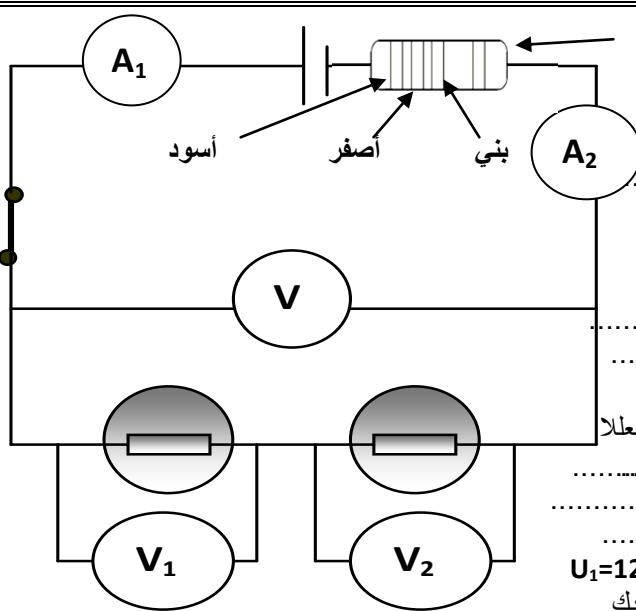
#### التمرين الثاني : (8 نقط)

نعتبر التركيب الكهربائي الممثل بالتبليانة جانب:



(1) سم ثانى القطب  $R$  ..... 0.5 ن

(2) كيف تصبح إضاءة المصباحين بعد إدراج ثانى القطب  $R$  ؟ ..... 0.5 ن

(3) باستعمال الترقيم العالمي للمقاومة، حدد قيمة مقاومة ثانى القطب  $R$  ..... 2 ن

$R = \dots$  ..... 1 ن

(4) كيف ستصبح إضاءة المصباحين إذا استبدلنا ثانى القطب  $R$  بأخر مقاومته  $R=13\Omega$  ..... 1 ن

(5) يشير الأمبير متر  $A_1$  إلى القيمة  $I_1=0.67A$  ..... 2 ن

حدد قيمة شدة التيار الكهربائي  $I_2$  التي يشير لها الأمبير متر  $A_2$  معلم جوابك ..... 0.5 ن


(6) يشير الفولطميتر  $V_1$  و  $V_2$  على التوالى إلى التوترين التاليين:  $U_1=12.4V$  ..... 2 ن

و  $U_2=7.6V$ . حدد قيمة التوتر  $U$  الذي يشير له الفولطميتر  $V$  ؟ علل جوابك ..... 0.5 ن
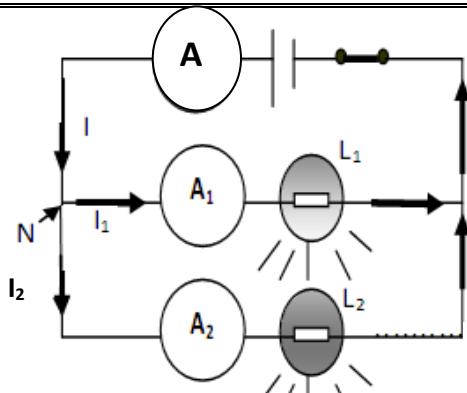
#### التمرين الثالث : (4 نقط)

أنجز ببساطة التركيب الممثل بالتبليانة جانب:

فلاحظ أن إضاءة المصباحين مفرطة، وفك في إدراج ثانى قطب يساعد على الخفض من شدة التيار الكهربائي المار في الدارة.



(1) سم ثانى القطب الممكن إدراجه ..... 1 ن

(2) يشير الأمبير متر  $A$  إلى القيمة  $I=0.34A$  ويشير الأمبير متر  $A_1$  إلى

القيمة  $I_1=0.12A$ . حدد شدة التيار الكهربائي  $I_2$  التي يشير لها الأمبير متر  $A_2$  ..... 2 ن

(3) أزال ياسين المصباح  $L_2$  وعوضه بسلك من نحاس. ماذا سيحدث للمصباح  $L_1$  ..... 1 ن

في هذه الحالة؟ ..... 0.5 ن

ماذا تسمى هذه الظاهرة؟ ..... 0.5 ن