

التنقيط	السؤال	الإجابة
	<u>تمرين 1:</u> نحصل على محلول (S) تركيزه $C_B = 5 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ يذابة كتلة m من مثيل أمين CH_3NH_2 في الماء المقطر. بعد قياس قيمة pH محلول نجد $pH = 11,8$. $K_e = 10^{-14}$ $K = \frac{K_e}{K_A(\text{CH}_3\text{NH}_3^+ / \text{CH}_3\text{NH}_2)}$ أحسب قيمة K_A واستنتج قيمة pK_A . ما هو النوع المهيمن في محلول معلنا جوابك. التأكد من قيمة C_B نعایر حجما $V_B = 50 \text{ mL}$ من محلول (S) بواسطة محلول مائي لحمض الكلوريدريك ($\text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-$) تركيزه $C_A = 0,1 \text{ mol.L}^{-1}$. نحصل على التكافؤ بعد إضافة الحجم $V_{AE} = 25 \text{ mL}$. أ- اعطي معادلة تفاعل مثيل أمين مع الماء. ب- اعطي جدول التقدم. ج- عبر عن τ بدلالة C_B و pH . ثم أحسب قيمتها. ماذما تستنتج. د- أحسب تراكيز الأنواع الكيميائية الموجودة في محلول. هـ- بين أن ثابتة توازن تفاعل مثيل أمين مع الماء تكتب على الشكل $\text{K} = \frac{K_e}{K_A(\text{CH}_3\text{NH}_3^+ / \text{CH}_3\text{NH}_2)}$ ـ- أحسب قيمة K_A واستنتاج قيمة pK_A . ما هو النوع المهيمن في محلول معلنا جوابك. ـ- المعایرة :	0,5 0,75 1,5 1,5 0,5 1 0,5
	<u>تمرين 2:</u> لتحديد مقاومة و معامل التحرير الذاتي لوشيعة نجز التركيب التجاري (الشكل 1). ـ- مثل على التبيانة التوترين u_L و u_R و بين كيفية ربط راسم التذبذب لمعينة تغيرات التوتر u_R . ـ- أ- أوجد المعادلة التفاضلية التي تتحققها شدة التيار. ـ- ب- استنتاج المعادلة التفاضلية التي يتحققها التوتر u_R . ـ- حل المعادلة التفاضلية التي تتحققها شدة التيار يكتب على الشكل : $i(t) = A(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \cdot i$. ـ- أ- أوجد تعبير A و τ باستعمال المعادلة التفاضلية. ـ- استنتاج تعبير التوتر u_R . ـ- استنتاج تعبير التوتر $u_R(\infty)$ في النظام الدائم. يعطي المنحنى (الشكل 2) تغيرات لتوتر u_R بدلالة الزمن. ـ- أحسب قيمة r و L .	0,5 0,5 0,75 1 1 1 1 0,75
	<u>تمرين 3:</u> بعد شحن مكثفا سعته $C = 0,55 \mu\text{F}$ بواسطة مولد قوته الكهرومagnetica E نركبه بين مربطي وشيعة معامل تحريرها L و مقاومتها $r = 10 \Omega$.	1,5

يعطي المنهجى (الشكل3) تغيرات التوتر u_c بين مربعي المكثف.

-1 ما نظام الذبذبات الملاحظ.

-2 أحسب قيمة E معلمًا جوابك.

-3 أحسب قيمة شبه الدور T .

-4 علماً أن $T = T_0$ أحسب قيمة L .

-5 أحسب قيمة الطاقة الكلية المخزونة في الدارة عند $t = 0$ و عند $t = 3T$.

-6 ما سبب نقصان الطاقة الكلية المخزونة في الدارة.

0,5


0,75

0,5


1

1,5


1

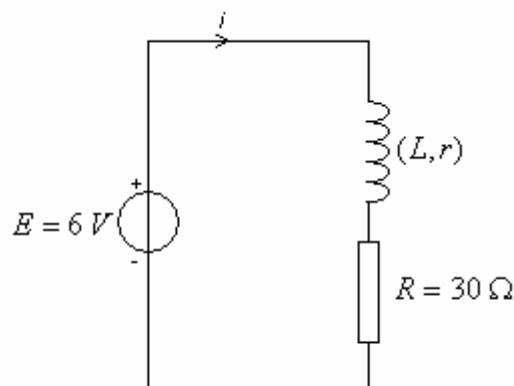

الشكل 1

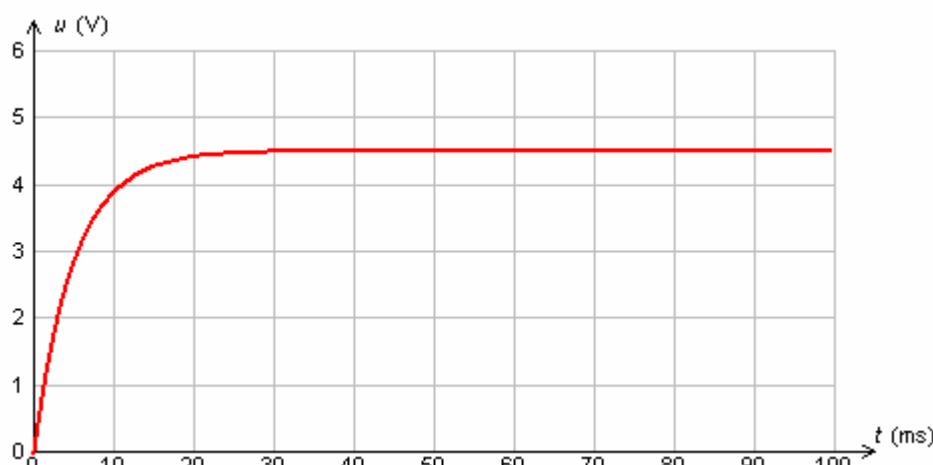

الشكل 2

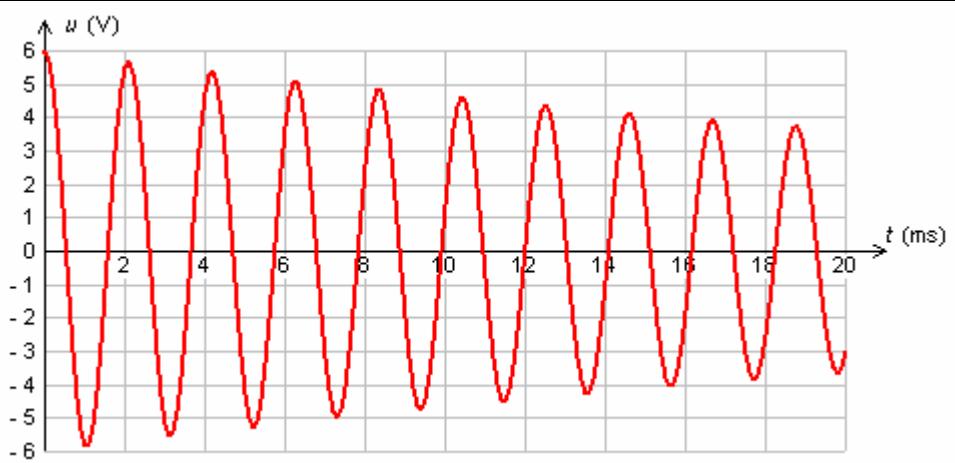


الشكل 3

الأجوبة

تمرين1:

-I تحديد $pK_A (CH_3NH_3^+ / CH_3NH_2)$

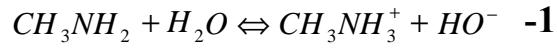

-2 جدول التقدم.

$$\tau = \frac{K_e * 10^{pH}}{C_B} = 0,126 = 12,6\% \quad -3$$

$$[HO^-] = [CH_3NH_3^+] = \frac{K_e}{[H_3O^+]} = 6,3 \cdot 10^{-3} mol \cdot L^{-1} \quad -4$$


$$[CH_3NH_2] = C_B \quad [HO^-] = 4,37 \cdot 10^{-2} mol \cdot L^{-1}$$

$$K = \frac{[CH_3NH_3^+][HO^-]}{[CH_3NH_2]} = \frac{[CH_3NH_3^+][HO^-]}{[CH_3NH_2][H_3O^+]} = \frac{K_e}{K_A} \quad -5$$

$$K = \frac{(6,3 \cdot 10^{-3})^2}{4,37 \cdot 10^{-2}} = 9,08 \cdot 10^{-4} \quad -6$$

$$\text{إذن } pK_A = 10,96 \text{ و } K_A = \frac{K_e}{K} = 1,1 \cdot 10^{-11}$$

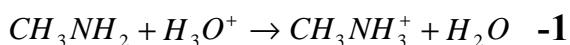-7 بمان $pH > pK_A$ **فإن النوع القاعدي** CH_3NH_2 **هو المهيمن.** **-II المعالرة:**



-2 المتفاعل المد قبل التكافؤ هو H_3O^+


المتفاعل المد بعد التكافؤ هو $CH_3NH_3^+$

-3 عند التكافؤ : $C_A V_{AE} = C_B V_B$

$$C_B = \frac{C_A V_{AE}}{V_B} = 5 \cdot 10^{-2} mol \cdot L^{-1}$$

تمرين2:

-1

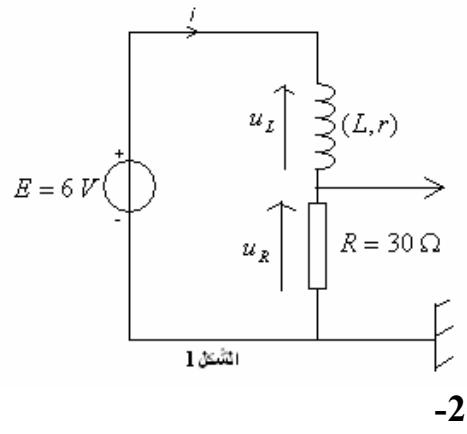

-2

$$\frac{L}{R_t} \frac{di}{dt} + i = \frac{E}{R_t} \quad \text{أ}$$

$$\frac{L}{R_t} \frac{du_R}{dt} + u_R = \frac{RE}{R_t} \quad \text{بـ}$$

-3

$$A = \frac{E}{R_t} \quad \tau = \frac{L}{R_t} \quad \text{أ}$$

$$u_R(t) = Ri(t) = \frac{RE}{R_t} (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \quad \text{بـ}$$

$$u_R(\infty) = \frac{RE}{R_t} \quad \text{تـ}$$

$$R_t = \frac{RE}{u_R(\infty)} \Rightarrow r = \frac{RE}{u_R(\infty)} - R = \frac{30 * 6}{4,5} - 30 = 10 \Omega \quad \text{ـ4}$$

بما أن R_t و $\tau = 5 ms$

فإن $L = 0,2 H = 200 mH$

تمرين 3:

ـ1- نظام شبـه دوري.

ـ2- نعلم أن $u_C(0) = E$ إذن

$$T = 2 ms \quad \text{ـ3}$$

$$L = \frac{T_0^2}{4\pi^2 C} = \frac{(2 \cdot 10^{-3})^2}{4\pi^2 * 0,55 \cdot 10^{-6}} = 0,18 H \quad \text{ـ4}$$

$$E_T(0) = E_e(0) = \frac{1}{2} C u_C^2 = 9,9 \cdot 10^{-6} J \quad \text{ـ5}$$

$$E_T(3T) = E_e(3T) = \frac{1}{2} C u_C^2 = 6,87 \cdot 10^{-6} J$$

ـ6- سبـب نقصان الطـاقة هو ضياعها بمفعـول جـول.