

السنة الدراسية : 2008/2007	دورة : الثانية	المادة : العلوم الفيزيائية
المؤسسة : ثانوية بلال بن رباح التأهيلية - تمارة	أستاذ المادة : مصطفى قشيش	

### مهماء (7 نقط)

- (1) أعط تعريف كل من المول والكتلة المولية الذرية.  
 (2) احسب الكتل المولية الجزيئية للماء  $H_2O$  وحمض الميثانيك  $CH_2O_2$  والميثanol  $CH_4O$ .  
 (3) حدد كميتي المادة  $n_1$  و  $n_2$  الموجودتين على التوالي في  $g$  من الماء وفي  $1,8 g$  من الميثanol.  
 (4) جد  $m$  كتلة حمض الميثانيك التي تحتوي على كمية المادة  $1,5 mol$  من هذا الحمض.  
 (5) يتوارد في عينة كمية مادتها  $0,5 mol$  كتلة قيمتها  $29 g$  من مركب يتكون من جزيئات صيغته الإجمالية هي  $C_xH_{2x+2}$ .

(1-5) احسب الكتلة المولية لهذا المركب.


(2-5) بين أن قيمة  $x$  هي 4 ، ثم اكتب الصيغة نصف المنشورة للمركب.

$$\text{نعطي: } M(O) = 16 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}, M(C) = 12 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}, M(H) = 1 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

### فيزياء 1 (7 نقط)

تعتبر التركيب الممثل جانبه، حيث  $D_1$  و  $D_2$  و  $D_3$  ثاثيات قطب غير نشيطة و  $G$  مولد كهربائي.

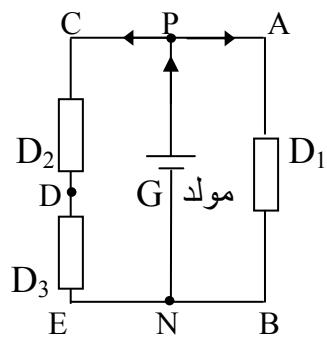- (1) نقيس التوتر  $U_{DE}$  بواسطة فولطметр، مستعمل على العيار V 10 و يحتوي ميناً على 100 درجة، وفته  $2 X$ .  
 (1-1) بين على الشكل، بعد نقله على ورقة التحرير، طريقة ربط الفولطметр بين D و E.  
 (2-1) حدد إشارة وقيمة التوتر  $U_{DE}$  علماً أن إبرة الفولطметр استقرت أمام الترددية 80.  
 (3-1) جد دقة قياس التوتر  $U_{DE}$ .



- (2) نقيس التوتر  $U_{AB}$  بواسطة راسم التذبذب. على شاشته ينتقل الخط الضوئي بمسافة  $d = 4 \text{ cm}$  رأسيا نحو الأعلى، عندما تكون الحساسية الرأسية  $k = 3 \text{ V.cm}^{-1}$ .  
 (1-2) ذكر بمفهوم التوتر الكهربائي المستمر بين نقطتين من دارة كهربائية.  
 (2-2) احسب قيمة التوتر  $U_{AB}$ .  
 (3-2) استنتج قيمة كل من التوترين  $U_{DC}$  و  $U_{PN}$ .

### فيزياء 2 (6 نقط)

يمثل المنحنى في الشكل جانبه توترا متغيرا، تمت معاينته على شاشة جهاز راسم التذبذبات.

- (1) أعط أهمية استخدام جهاز راسم التذبذبات.  
 (2) حدد نوع التوتر المشاهد على الشاشة ، ثم ذكر مميزات هذا التوتر.  
 (3) إذا كانت الحساسية الرأسية مضبوطة على القيمة  $2 V/div$  و سرعة الكسح على القيمة  $0,25 ms/div$ .  
 (1-3) حدد القيمة القصوى  $U_m$  للتوتر المشاهد على الشاشة ثم استنتاج قيمته الفعالة  $U_e$ .  
 (2-3) عين  $T$  دور التوتر واستنتاج ترددده  $N$ .  
 (4) \* جد قيمة سرعة الكسح التي تمكن من معاينة دور واحد لنفس التوتر على شاشة راسم التذبذب.  
 بـ\* في هذه الحالة ارسم على ورقة الإجابة منحنى التوتر المشاهد على الشاشة.

