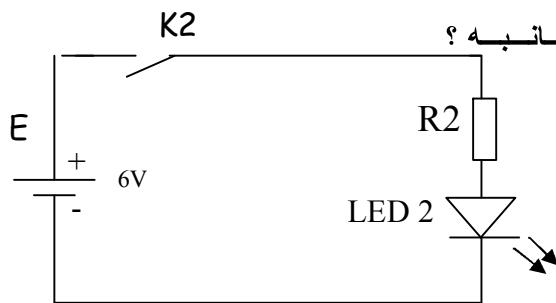


النقطة :	مادة التكنولوجيا الصناعية فرض 1 (الأدس 2)	ثانوية عبد الخالق الطريس الإعدادية - وجدة -
	المدة : 50 د	الثانية الرقم: الاسم والنسب :



8

1- أجب عن الأسئلة المرتبطة بالرسم الكهربائي جانبه ؟

1.1 ذكر إسم كل مركب مستعمل في الدارة جانبه ؟

.....
.....
.....

2.1 ما هو نوع تركيب R2 مع LED2 ؟

3.1 ما هي وظيفة R2 في التركيبة ؟

4

2- أجب بصحيح أو بخطأ ؟


.....	للروبوت المتبع للشريط الأسود 3 عجلات
.....	المقاومة تخفض من شدة النيار الكهربائي
.....	1 KΩ = 1000 Ω
.....	وحدة قياس شدة التيار هي الأمبير A

3- إشرح ما يلي ؟
التشويير :

2

4- أتمم ما يلي ؟

4

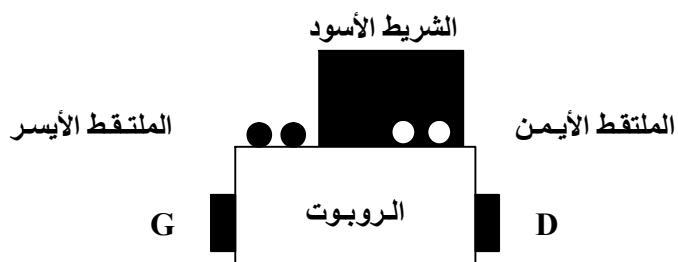

حالة العجلة اليمنى D

حالة العجلة اليسرى G

5- ذكر أسماء الأجهزة المستعملة لقياس المقادير التالية ؟

التوتر الكهربائي :

شدة التيار الكهربائي :

2