

النقطة :

الدورة II - ماي 2013

فرض كتابي رقم 2

مادة : التكنولوجيا الصناعية

الإسم الكامل : القسم : 2 اع الرقم:

ثانوية الإمام مالك
الرشيدية


1/20

أسئلة الفهم :

- 1- ما هو الملقط ؟
اعط مثاليين من الملقطات :
- 2- ما هو العنصر الذي يكشف (يلقط) وجود حاجز في منظم السيارة اللعبة خلال حركتها ؟
- 3- أوجد المدة t التي تسير خلالها السيارة - اللعبة مزودة بمنظم تمهيل علماً أن : $C = 470 \mu F$ و $R = 20 k\Omega$
 $t =$
 $=$ (S)
- 4- اذكر بعض ايجابيات الدارة المطبوعة ؟
.....

تمرين:

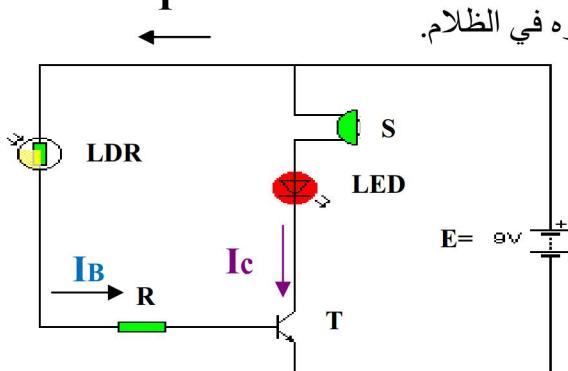يمثل الرسم جانبه تركيبة كهربائية لجهاز كاشف الضوء . حيث تسمح المقاومة LDR بمرور التيار الكهربائي I في الضوء وتنع مروره في الظلام.



1- أتم الجدول التالي :

الوظيفة التقنية	التعيين
S	
LED	
LDR	

2- ما نوع الترانزستور T ؟

3- حدد حالة العناصر التالية في وجود الضوء :

المرنة S الترانزستور T التبديل LED

4- أحسب شدة التيار I_B علماً مميزات الترانزستور T هي : $(A) I_C = 0.1$ و $\beta = 100$
.....

5- أين يمكن استغلال هذا الجهاز ؟
.....