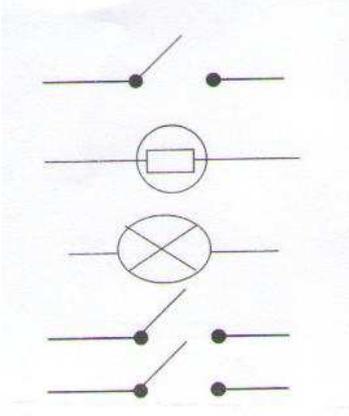


الأب أو الولي	الإدارة	الملاحظة
		10

الاسم:
 الفوج:
 التاريخ:
 المستوى: السادسة ابتدائي



1- صل بخط:

مصباح

فاصل

صهيرة

قاطع التيار

1.5

2 - تتكون الدارة الكهربائية المنزلية من :

و و و و

1.5

3 ماهو دور العداد ؟

.....

1

4- ماهو دور قاطع التيار؟

.....

1

5- يركب قاطع التيار مع سلك الطور أو السلك المحايد

.....

1

6 - ماهي أسلاك الدارة الكهربائية ؟

.....

1.5

7- ماهو نوع التركيب في الدارة الكهربائية المنزلية؟


.....

1

8- لدينا تركيب بسيطة:

أ- المصباح يضيء أم لا يضيء؟

1.5

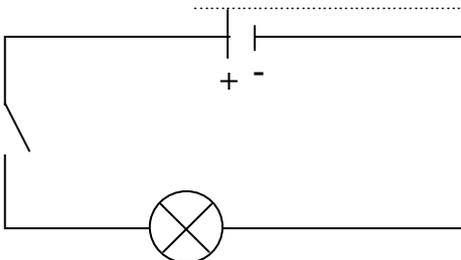

ب- أرسم تبيانة تركيب يكون المصباح متوهجا