

النقطة النهائية :	اسم التلميذ و نسبه :	امتحان 1 الدورة 1 في النشاط العلمي	
	المستوى السادس		

- أجب بصحيح أو خطأ:

3 نقط

* يعتمد التركيب على التوالي في التركيب الكهربائي المنزلي.

* تستعمل الصهيرة لوقاية الأجهزة الكهربائية.

* يمكن قاطع التيار من فتح وإغلاق الدارة الكهربائية.

3 نقط

2- أصل بخط مناسب:

• سلك الطور

• أزرق

• السلك الأرضي

• أحمر

• السلك المحايد


• أصفر و أخضر

4 نقط


4 - أذكر 4 عناصر من التركيب الكهربائي المنزلي

5 نقط


5- أتمم الفراغ بما يناسب :

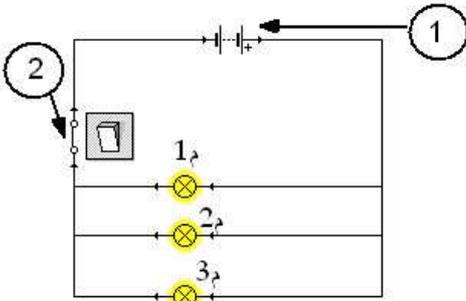

دائرة كهربائية مركبة على.....

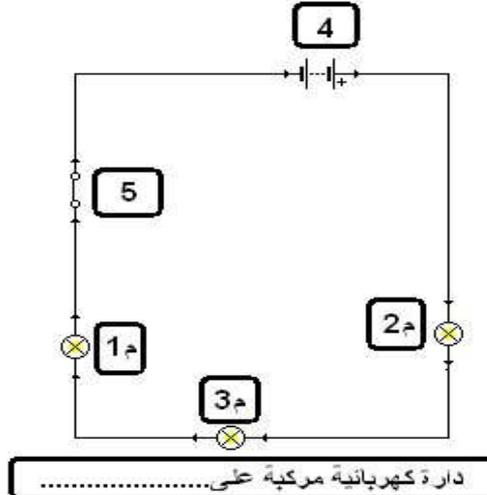

دائرة كهربائية مركبة على.....

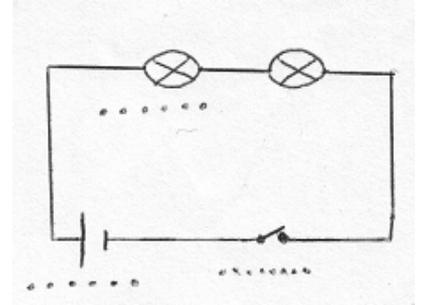

3 نقط

- التربة وسط جامد

- تحتوي التربة على الماء والهواء

- الرمل احد مكونات التربة

7 - اقترح تجربة تبين وجود الماء في التربة 2 نقط