

# La Résistance électrique

## I. Notion de la résistance électrique :


### 1- Les conducteurs ohmiques

Les conducteurs ohmiques sont des dipôles non polarisés de forme cylindrique dont les deux bornes sont identiques, caractérisés par une grandeur électrique appelée **résistance**.



Cette grandeur se note  $R$  et son unité internationale est l'Ohm de symbole  $\Omega$  (Lettre grecque oméga).

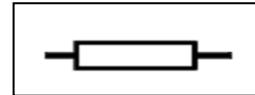On représente un conducteur ohmique par le symbole :




On utilise d'autres unités comme :

Le kilo-ohm ( $K\Omega$ ) et le Méga-ohm ( $M\Omega$ ) tel que :

$1 K\Omega = 1\,000 \Omega = 10^3 \Omega$  et  $1 M\Omega = 1\,000\,000 \Omega = 10^6 \Omega$
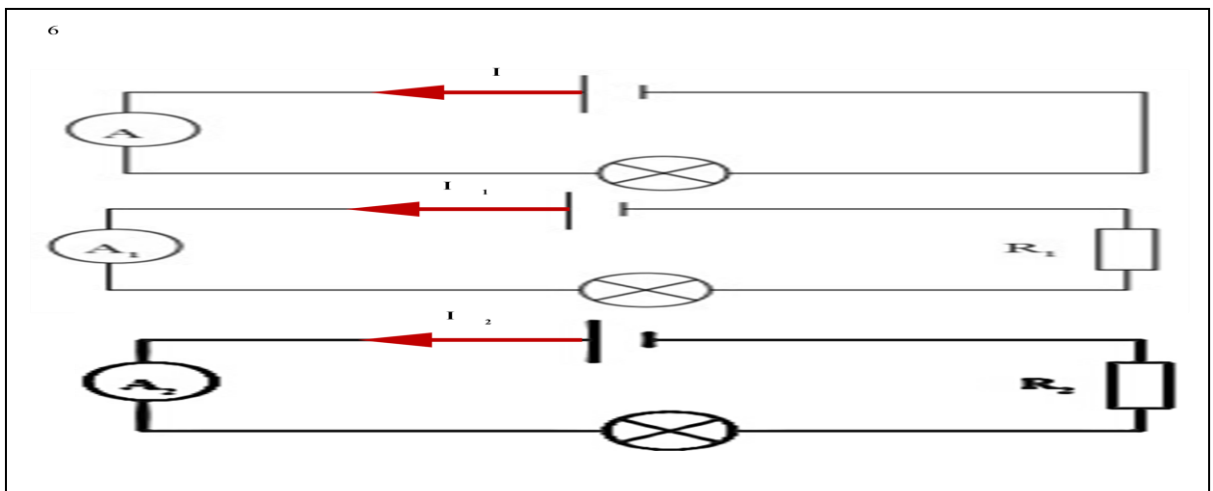
### 2- Influence d'une résistance dans un circuit électrique تأثير المقاومة

**a - Expérience :** On réalise le montage ci-contre avec  $R_1 < R_2$ , puis on branche la même résistance à différents emplacements ( positions ).



**Résultats:**  $I = 0,16 \text{ A}$  et  $I_1 = 0,08 \text{ A}$  et  $I_2 = 0,02 \text{ A}$

✓ dans les différents emplacements on a obtenu la même valeur.

### b - Conclusion :

- L'introduction d'une résistance dans un circuit en série fait diminuer l'intensité du courant (dans tout le circuit).
- Plus la résistance présente dans un circuit est élevée plus l'intensité du courant électrique dans ce circuit est faible.
- La place d'une résistance n'a pas d'influence sur l'intensité du courant électrique.











### Remarque

- Le meilleur conducteur possède une résistance électrique faible. الموصل الجيد له مقاومة ضعيفة.
- Les isolants ont une résistance électrique trop grande qui empêche le passage du courant.


## II - Détermination de la valeur d'une résistance électrique

### 1- Avec le code des couleurs طريقة الترقيم بالألوان

- Chaque conducteur ohmique porte des anneaux colorés et chaque couleur correspond à un chiffre comme l'indique le tableau suivant :

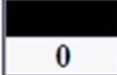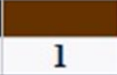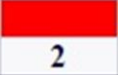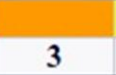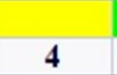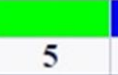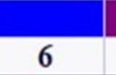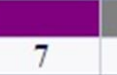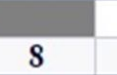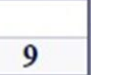
									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

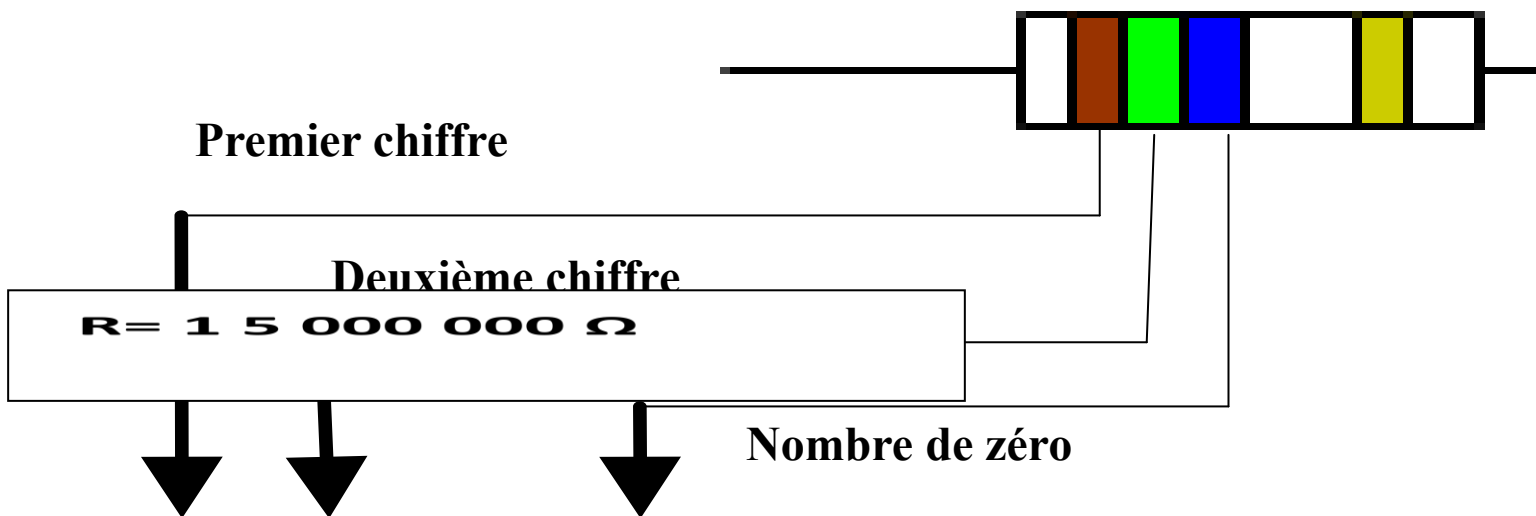- ❑ Pour lire la valeur de sa résistance, il faut d'abord placer le conducteur ohmique dans le bon sens et suivre la méthode suivante :


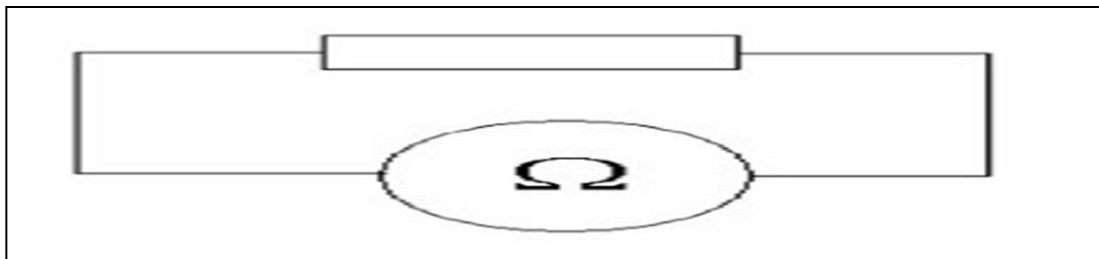
### 2- Mesure de la valeur de la résistance avec un ohmmètre

Le multimètre est un appareil qui peut mesurer la tension , l'intensité et la résistance ,c'est un voltmètre, ampèremètre et ohmmètre en un seul boîtier



#### Utilisation du multimètre en mode ohmmètre:

- ❑ Placer le sélecteur du multimètre dans le cadran de symbole  $\Omega$
- ❑ Utiliser les bornes (COM) et ( $\Omega$ ) du multimètre.

- Commencer par le calibre maximum, ensuite passer au calibre inférieur pour obtenir une plus grande précision de la mesure.
- le chiffre « 1. » s'affiche, le calibre est petit (inférieur à la valeur du résistance) .
- La valeur affichée sur l'écran est exprimée en unité du calibre.