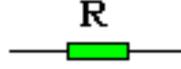


المركب الكهروبي المقاومة

RESISTANCE

1) تعريف:

المقاومة: هي عبارة عن مركب كهروبي يسمح بمرور التيار الكهربائي مع التخفيض من شدته في دارة كهربائية بحسب قيمتها.



رمزها: يرمز للمقاومة بالحرف اللاتيني R .

2) وحدة القياس:

وحدة القياس للمقاومة هي الأوم (ohm) و التي نرسم لها ب Ω (omega) .
الجدول التالي يوضح أجزاء و مضاعفات المقاومة :

le milli ohm (m Ω)	1 Ω = 10 ³ m Ω
le kilo ohm (K Ω)	1 Ω = 10 ⁻³ K Ω
le méga ohm (M Ω)	1 Ω = 10 ⁻⁶ M Ω

جدول التحويل :

M Ω			k Ω			Ω			m Ω

أمثلة:

حول 50 Ω و 75 Ω إلى باقي الوحدات.

3) قانون أوم:

تتغير شدة التيار I الذي يجتاز المقاومة R في تناسب مع التوتر U الموجود بين قطبيها.

$$R = \frac{U}{I}$$


التوتر بوحدة الفولط (V) ← U
الشدة بوحدة الأمبير (A) ← I
المقاومة بوحدة الأوم (Ω) ← R

مثال:

أحسب شدة التيار I الذي يجتاز مقاومة R=22.5 K Ω و يوجد بين قطبيها توتر U=220v

4) تركيب المقاومات:

1) تركيب المقاومات على التوالي:

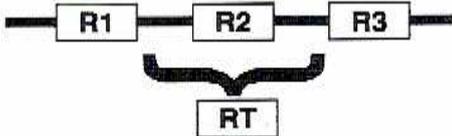


المقاومة المكافئة تساوي مجموع المقاومات المركبة.

$$R_t = R_1 + R_2 + R_3$$

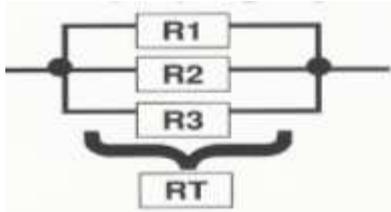2) تركيب المقاومات على التوازي:

مقلوب كسر المقاومة المكافئة يساوي مجموع مقلوب كسر المقاومات المركبة.




$$1/R_t = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$$

مثال:

أحسب قيمة المقاومة المكافئة لمقاومتين $R_1 = 2.7 \Omega$ و $R_2 = 250 \text{ m}\Omega$ مركبتين على التوالي ثم على التوازي.

5) قنآن الألوان:


كيفية حساب قيمة المقاومة

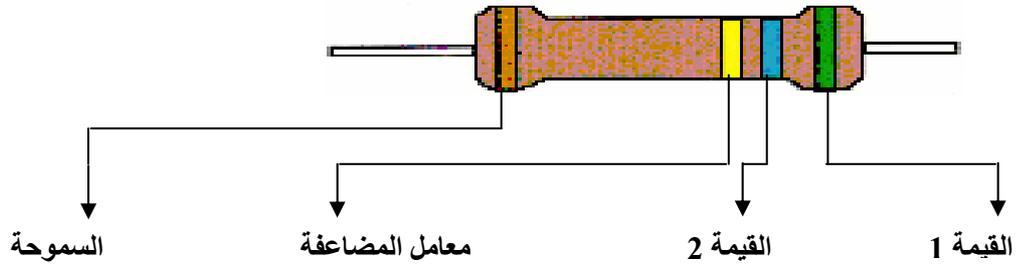

اللون	القيمة 1	القيمة 2	معامل المضاعفة	السموحة
	ح I	ح II	ح III	ح IV
الفضي			$\times 10^{-2} \Omega$	$\pm 10 \%$
الذهبي			$\times 10^{-1} \Omega$	$\pm 5 \%$
الأسود	0	0	$\times 10^0 \Omega$	$\pm 20 \%$
البنّي	1	1	$\times 10^1 \Omega$	$\pm 1 \%$
الأحمر	2	2	$\times 10^2 \Omega$	$\pm 2 \%$
البرتقالي	3	3	$\times 10^3 \Omega$	
الأصفر	4	4	$\times 10^4 \Omega$	
الأخضر	5	5	$\times 10^5 \Omega$	
الأزرق	6	6	$\times 10^6 \Omega$	
البنفسجي	7	7	$\times 10^7 \Omega$	
الرمادي	8	8	$\times 10^8 \Omega$	
الأبيض	9	9	$\times 10^9 \Omega$	

مثال:

نعتبر المقاومة التالية

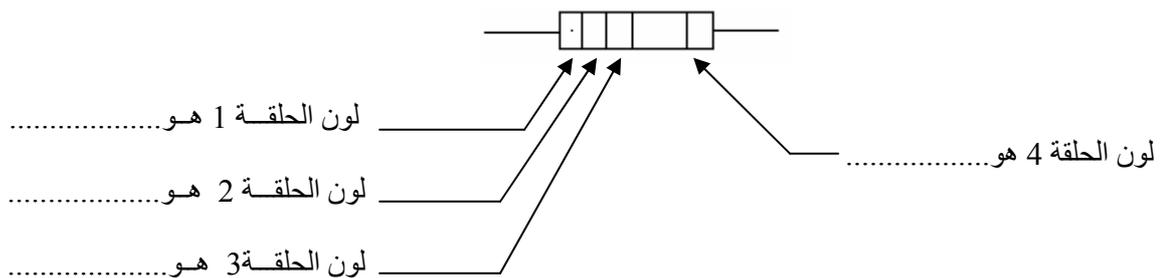

- الحلقة 1 الرقم المعبر هو.....
- الحلقة 2 الرقم المعبر هو.....
- الحلقة 3 الرقم المعبر هو.....

اذن قيمة هذه المقاومة هو:

$$R = \dots\dots\dots = \dots\dots\dots$$

تأطير المقاومة:


$$\dots\dots\dots \ll R \ll \dots\dots\dots$$

$$\dots\dots\dots \ll R \ll \dots\dots\dots$$

(6) تطبيقات:

تمرين 1:


نعتبر الدارة الكهربائية التالية:

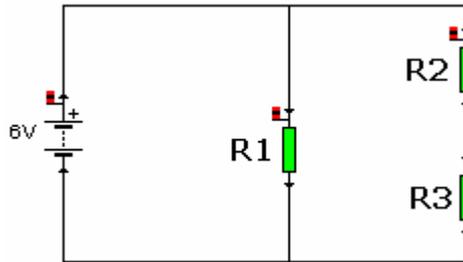

$R_1 = 500 \Omega$ $R_2 = 0.3 \text{ K}\Omega$ $R_3 = 940 \text{ m}\Omega$
--

- (1) أحسب المقاومة المكافئة R_t للتركيبية .
- (2) استنتج التركيبية المكافئة للتركيبية الأولى.
- (3) احسب شدة التيار المارة من المقاومة المكافئة R_t .
- (4) نعتبر ألوان المقاومات كالتالي:

أعط قيمة المقاومة التالية :

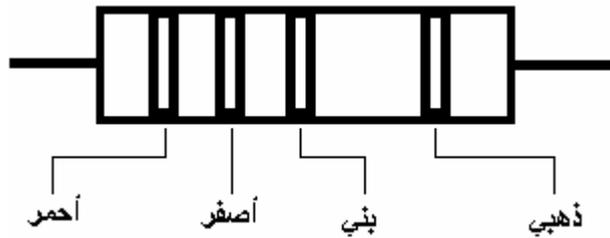

تعرف على ألوان المقاومة ذات القيمة:

$$22 \times 10^3 \Omega \pm 10 \%$$