

جـ مذكرة رقم: 2

المستوى : الجدم المشترك العلمي والتكنولوجي
الجزء الثاني : الكهرباء

المادة : الفيزياء
المدة 40 من

<p>5س</p>	<ul style="list-style-type: none"> التشخيصي (قبلي) : أسئلة شفاهية وكتابية التكويني (تدريجي) : استثمار نتائج الأنشطة الإجمالي : تمارين توليفية فرض كتابي 4 	<ul style="list-style-type: none"> الإجابة على الأسئلة القبلية انجاز واستثمار المناولة 1 (التحقق من قانوني تجميع الموصلات الاومية () انجاز واستثمار المناولة 2 (مقسم للتوتر) الإجابة على الأسئلة التوجيهية 	<ul style="list-style-type: none"> طرح الأسئلة حول المكتسبات القبلية توزيع المعدات التجريبية على المجموعات الإشراف والتوجيه طرح أسئلة توجيهية إعطاء التعاريف إعطاء المصطلحات العلمية 	<ul style="list-style-type: none"> الكتاب المدرسي مولدات لتوتر مستمر قواطع التيار أسلاك الربط موصلات اومية ذات مقاومات مختلفة أسلاك اسطوانية من نفس الاشابة وذات نفس المقطع أسلاك من أشابات مختلفة ذات مقطع مختلف فولطمترات امبيمترات اومترات معدلات وسائل التكنولوجيا الحديثة 	<p>المحور 2 : تراكيب كهربائية الوحدة 1 : تجميع الموصلات الاومية</p> <p>1. قانون اوم</p> <p>2. تجميع الموصلات الاومية</p> <p>2.1. التجميع على التوالي</p> <p>2.2. التجميع على التوازي</p> <p>3. المعدلة وتطبيقاتها</p> <p>4. صيغة مقاومة سلك اسطواني الشكل</p>	<ul style="list-style-type: none"> استعمال الأومتر لقياس المقاومة تعرف المواصلة ووحدها تعرف تعبير المقاومة المكافئة لتجميع الموصلات الاومية على التوالي وعلى التوازي تطبيق تعبري المقاومة المكافئة تعرف مقاومة سلك اسطواني الشكل انجاز تركيب مقسم التوتر تعرف علاقة مقسم التوتر وتطبيقها
-----------	--	--	--	--	--	---