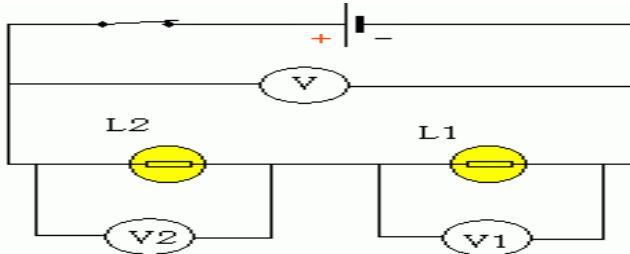


إضافية التوترات Additivité des tensions

I) قياس التوتر الكهربائي :
1) في تركيب على التوالى :

تجربة : ننجز الدارة الكهربائية التالية المكونة من مولد ومصابيحين مركبين على التوالى .



- + الفولطметр V يقيس التوتر U بين مربطي المولد (و أيضا التوتر بين مربطي المجموعة المكونة من المصباحين).
 - + الفولطметр V_1 يقيس التوتر U_1 بين مربطي المصباح L_1 .
 - + الفولطметр V_2 يقيس التوتر U_2 بين مربطي المصباح L_2 .
- استنتاج :** بعد تحديد قيم التوترات التي تشير إليها الفولطمترات الثلاث، نلاحظ أن :
- $$U = U_1 + U_2$$


نستنتج إذن أن التوتر بين مربطي المصباحين المركبين على التوالى يساوى مجموع التوترين بين مربطي كل مصباح.

خلاصة :

التوتر بين مربطي مجموعة من المستقبلات المركبة على التوالى في دارة كهربائية يساوى مجموع التوترات بين مربطي كل مستقبل.

في تركيب على التوازي :

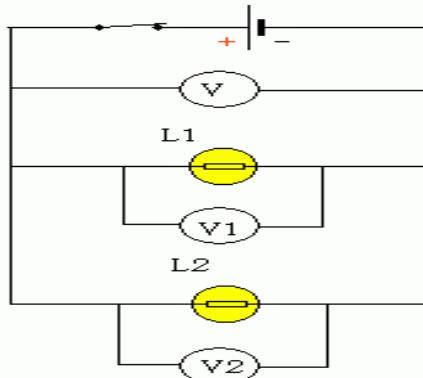تجربة : ننجز الدارة الكهربائية التالية المكونة من مولد ومصابيحين مركبين على التوازي .



- + الفولطметр V يقيس التوتر U بين مربطي المولد.
- + الفولطметр V_1 يقيس التوتر U_1 بين مربطي المصباح L_1 .
- + الفولطметр V_2 يقيس التوتر U_2 بين مربطي المصباح L_2 .

استنتاج : بعد تحديد قيم التوترات التي تشير إليها الفولطمترات الثلاث، نلاحظ أن :

$$U = U_1 = U_2$$


نستنتج إذن أن التوتر بين مربطي المولد يساوي التوتر بين مربطي كل مصباح من المصاين المركبين على التوازي.

خلاصة :

إن قيمة التوترات بين مربطي مستقبلات مركبة على التوازي في دارة كهربائية مغلقة تكون دائماً متساوية.

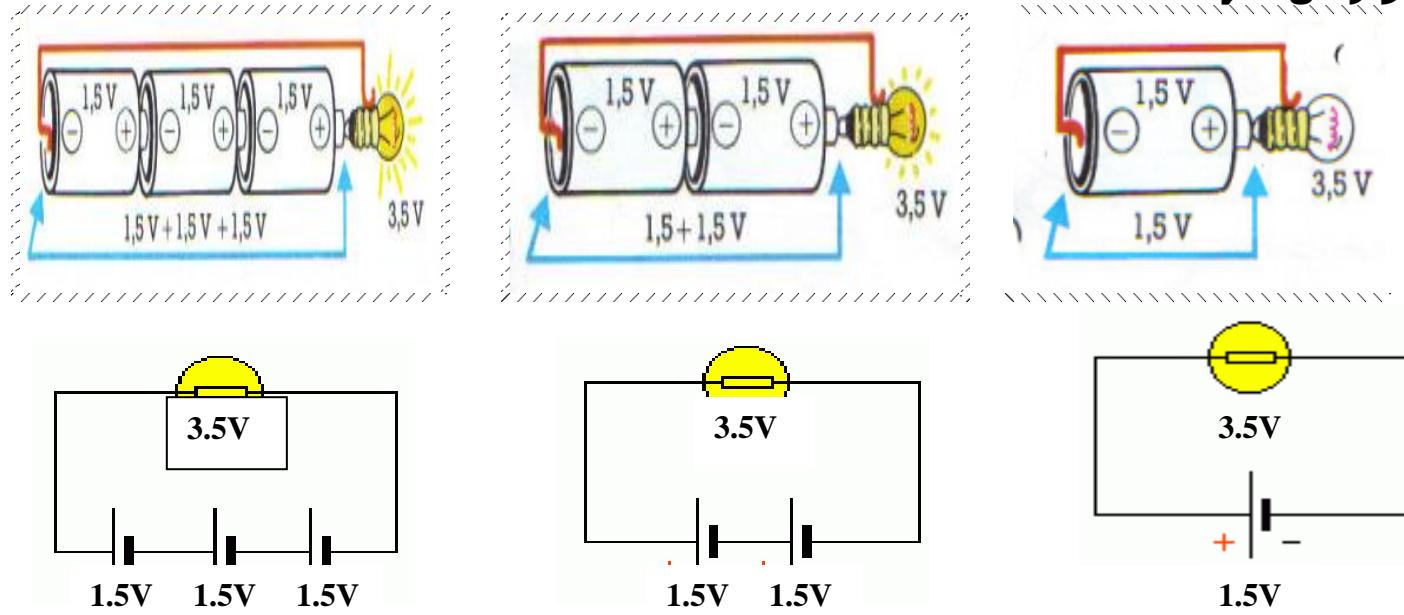(II) تركيب الأعمدة على التوالى :

تجربة : ننجز الدارات الكهربائية التالية اعتماداً على مصباح توتر اشتغاله 3.5 V وأعمدة توتر كل منها 1.5 V .



إضاءة عادية

إضاءة متوسطة

إضاءة ضعيفة

ملاحظات :

- ❖ في التركيب الأول ، توتر العمود لا يلائم توتر استعمال المصباح ، فتكون الإضاءة ضعيفة.
- ❖ في التركيب الثاني، وبعد تركيب العمودين على التوالى ، لازال توتر العمود غير ملائم لتوتر استعمال المصباح .
- ❖ في التركيب الثالث ، أصبح توتر الأعمدة المركبة على التوالى ملائماً لتوتر استعمال المصباح ، وبالتالي يضيء المصباح إضاءة عادية .

استنتاج :

يساوي التوتر بين مربطي الأعمدة الثلاثة المركبة على التوالى (حيث القطب الموجب لأحددها متصل بالقطب السالب للذى يليه) مجموع توتر كل عمود.

خلاصة :

✚ عندما يكون القطب الموجب لعمود متصل بالقطب السالب للعمود الذي يليه ، نحصل على تركيب على التوالى للأعمدة.


✚ التوتر بين مربطي مجموعة من الأعمدة المركبة على التوالى يساوى مجموع التوترات بين مربطي كل عمود .

✚ تتجلى أهمية تركيب الأعمدة على التوالى في الحصول على توتر مرتفع.

ملحوظات :

- ✓ عند تركيب مجموعة من الأعمدة ، بحيث القطب الموجب لأحدتها متصل بالقطب الموجب للذى يليه، فإن التوتر بين مربطي المجموعة أصغر من مجموع التوترات بين مربطي كل عمود.



مثال :

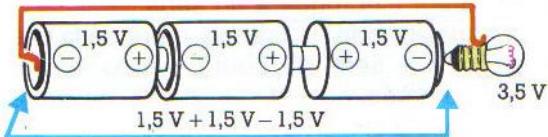

التوتر الإجمالي في هذا المثال هو : $U = 1.5V + 1.5V - 1.5V$

أي : $U = 1.5V$

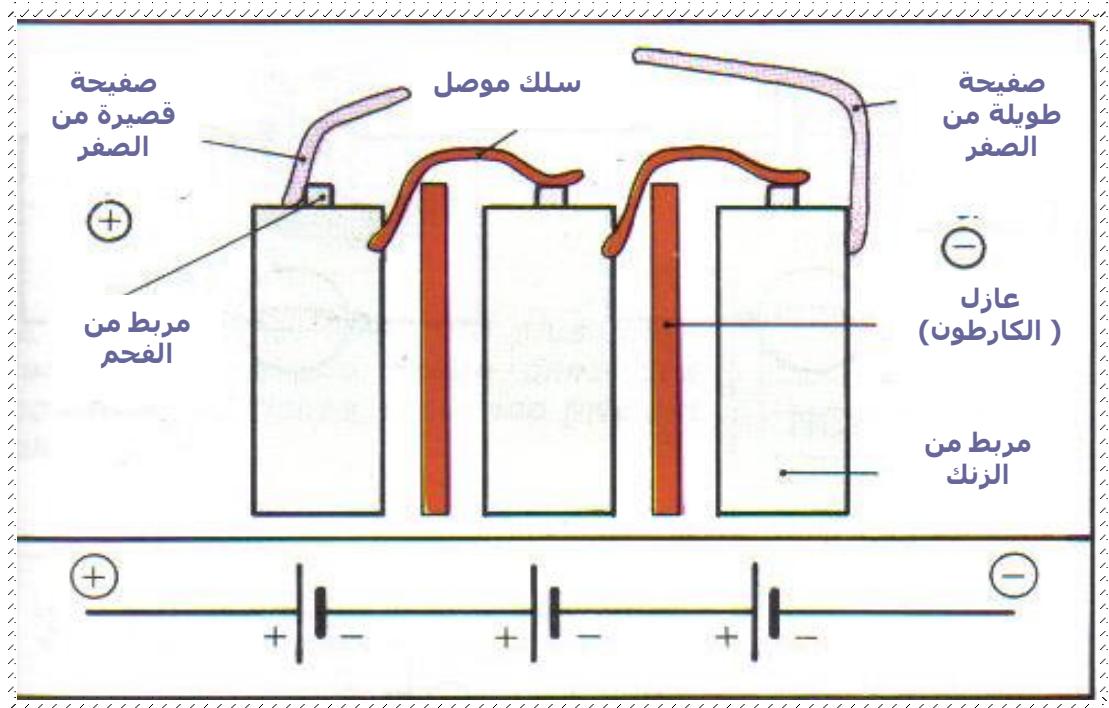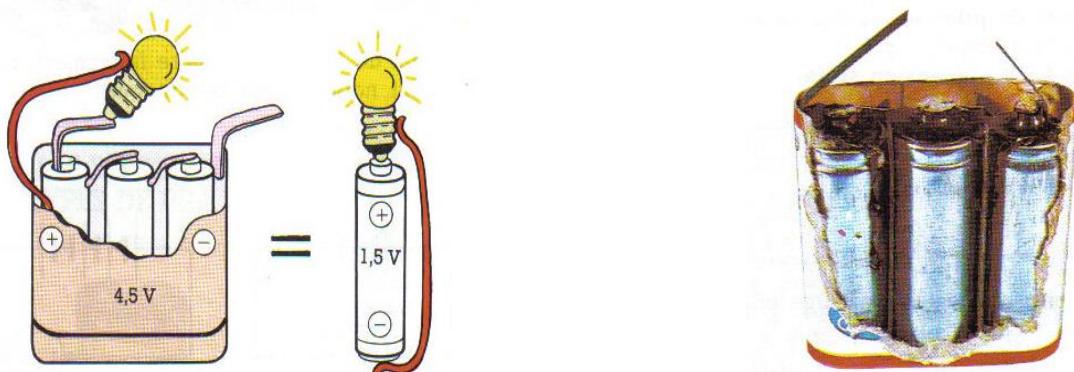- ✓ العمود المسطح (4.5 V) عبارة عن ثلاث أعمدة أسطوانية مركبة على التوالي ، وتوتر استعمال كل منها هو 1.5 V .



* **الصفر (Le laiton)** : عبارة عن خليط يتكون أساساً من مادتي النحاس والزنك (أشابة) .