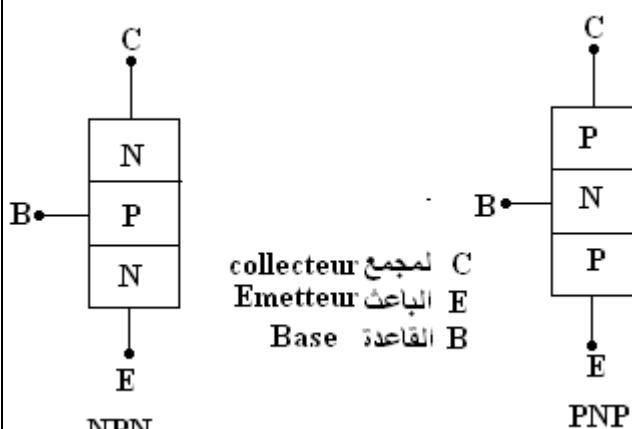


الترانزستور

1 – تعريف

الترانزستور مركبة إلكترونية تتكون من بلور خالص شبه موصل (Ge) أو (Si) يتم تنشيطه بإضافة كمية صغيرة جداً من ذرات دخيلة حيث نحصل على ثلاثة مناطق مختلفة .



2 – أنواع الترانزستور


هناك نوعان من ترانزستور ذات الوصلتين :
ما هي الوصلة ؟ la jonction

الوصلة هي المنطقة الوسيطة التي تفصل بين منطقتي مختلفتي التنشيط . والترانزستور يحتوي على وصلتين مختلفتين .

* الترانزستور NPN وهو الأكثر استعمالاً وهو يحتوي على منطقة P (منشطة من طراز P) ذات سماكة ضعيف جداً . تتوسط منطقتي N .

* الترانزستور PNP الذي يحتوي على منطقة N تتوسط منطقتي P مختلفتي التنشيط .


3 – رمز الترانزستور

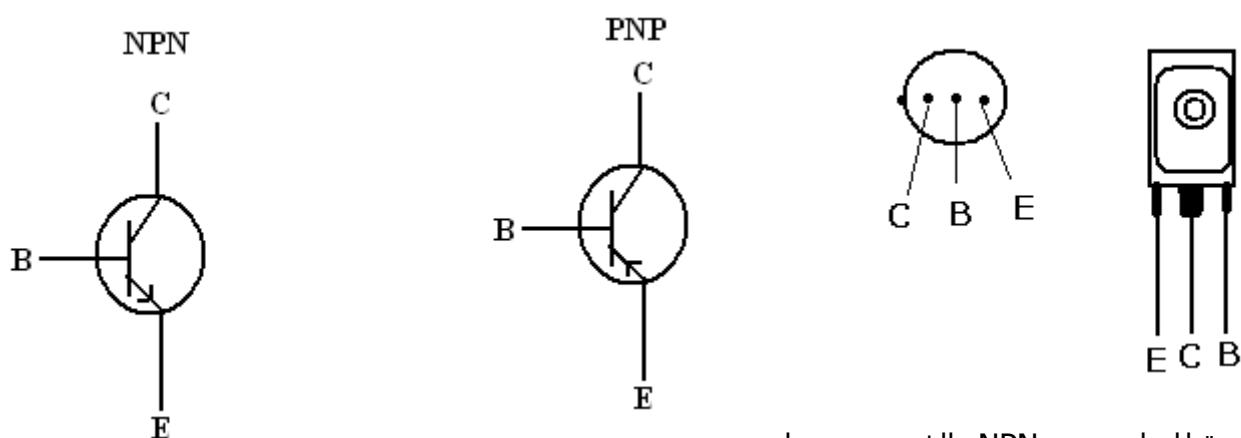

بالنسبة للترانزستور NPN والذي نستعمله
يدخل التيار من القاعدة B ومن المجمع C ويخرج من الباعث E .
نطبق قانون العقد عند E : $I_E = I_B + I_C$

4 – أنظمة اشتغال الترانزستور

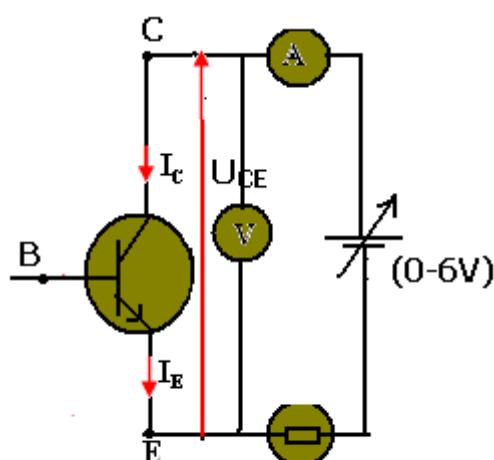أ – التركيب التجريبي
نجز الدارة الكهربائية الممثلة في الشكل 1



الشكل 1 دارة المجمع

نغلق قاطع التيار ونغير التوتر بين مربطي المولد من 0V إلى 6V .

1 - ماذا تلاحظ ؟


2 - كيف يتصرف ثنائي القطب CE ؟

3 - ما حالة اشتغال الترانزستور ؟

دارة القاعدة مفتوحة ، عند غلق قاطع التيار لدارة المجمع نلاحظ أن الأمبيرمتر لا يشير إلى أي تيار كهربائي كيف ما كانت قيمة التوتر U_{CE} . نستنتج أن الترانزستور في حالة التوقف وأن ثنائي القطب CE يتصرف كقاطع تيار مفتوح .

تجربة 2

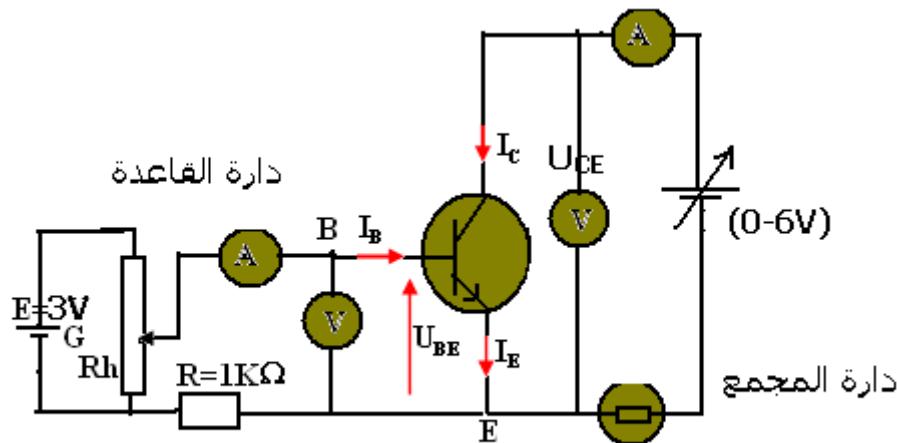نجز التركيب التجريبي الممثل في الشكل 2 والذي يسمى بتركيب الباعث المشترك .
نغلق قاطع التيار K ثم نغير موضع الزالقة ونسجل في كل مرة التوتر U_{BE} وشديتي التيارين I_B و I_C في جدول القياسات التالي :



الشكل 2 دارة الباعث المشترك

$U_{BE}(V)$									
$I_B(mA)$									
$I_C(mA)$									
$\frac{I_C}{I_B}$									
أنظمة اشتغال الترانزستور									

نهتم بدارة المجمع التي تظم التغذية والمصباح وثنائي القطب CE المكون من المجمع والباعث لأنها هي التي تحدد نظام اشتغال الترانزستور .

ونميز بين ثلاثة أنظمة للاشتغال :
نظام التوقف : عندما تكون $I_C = 0$ ، الترانزستور متوقف .

النظام الخططي : عندما تكون النسبة $\frac{I_C}{I_B}$ ثابتة .

نظام الإشباع : عندما تأخذ I_C قيمة حدية ثابتة .

استئمار

1 - أملأ الجدول وحدد الأنظمة الثلاثة لاشتغال الترانزستور .

2 - دراسة ثنائي القطب BE

2 - خط المميزة $I_B = f(U_B)$ باستعمال سلم ملائم .

2_ استنتج سلوك الوصلة BE في الحالتين : $U_{BE} > U_s$ و $U_{BE} < U_s$ بحيث أن U_s عتبة توتر الوصلة BE

2 - 3 حدد على المنحنى أنظمة اشتغال الترانزستور .

3 - دراسة ثنائي القطب مجمع - باعث (CE)

٣- خط المنحنى $I_C = g(I_B)$ والذي يسمى بـ مميزة التحويل . اختر سلم ملائم .

٣ ت ٢ حدد على المنحنى الأنظمة الثلاثة لاشتغال الترانزستور .

3 - في النظام الخطى ، نضع $\beta = \frac{I_c}{I_B}$ ونسمى β معامل التضخيم الساكن للتيار . أحسب β

٤- من خلال هذه الدراسة حدد حسب قيمة U_{BE} كيف يتصرف الترانزستور .

الخلاصة

من خلال الجدول يتبيّن أن الترانزستور يشتغل وفق ثلاث حالات :

* تكون $I_B = 0$ و $I_C = 0,6V$ نقول أن الترانزستور متوقف ونسمى هذا النظام : نظام التوقف في هذه الحالة تعتبر الوصلة BE كصمام ثنائي عادي من السيليسيوم تعتبر عتبته $U_S = 0,6V$ والترانزستور يتصرف كقطف كاقطع التيار .


عند $I_B > I_B$ يمر في القاعدة تيار كهربائي < 0 ويمر في المصباح تيار شدته < 0 أكثر شدة

التمرين ٣٧ - إذا كان المجموع I_C يناسب الشدة I_B مع شدة القاعدة I_B بمعامل b ، فيكون الترانزستور مار وتسمي هذه الظاهرة بـ **بمقعول الترانزستور** وهنالك حالتان:

وتحكم الشدة I_B لتيار القاعدة في الشدة I_C لتيار المجمع ، بطريقة خطية ، يسمى هذا
النظام بالنظام الخططي .

- $I_C = Cte$ عندما تفوق I_B قيمة معينة في هذه الحالة لا يبقى لـ I_B أي تأثير على I_C نقول أن الترانزستور في حالة إشباع ويسمى هذا النظام بنظام الإشباع وتكون $U_{CE} = 0$.

5 – تراكيب الكترونية تحتوى على ترانزستور

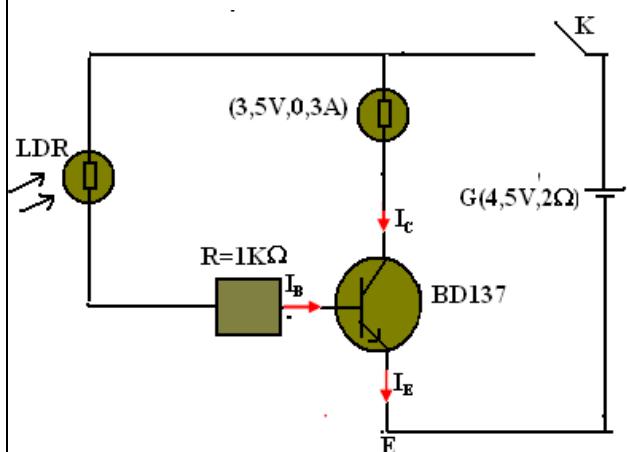

5 – 1 الصوٰء كاشف

مبدأ اشتغال كاشف الضوء

نجز التركيب التجاري الممثل في الشكل جانبيه
نضع المقاومة الصوئية LDR في الظلام

استثمار

١ - ماذا نلاحظ عند غلق قاطع التيار K .؟

2 - ماذا يحدث عندما نبقي قاطع التيار K مغلقاً ونعرض المقاومة الضوئية LDR لأشعة ضوئية .

٣- فسر كيف يشتغل هذا التركيب وعلل تسميته بكافش الضوء.

٤- اقترح تطبيقا عمليا يستغل فيه مبدأ هذا التركيب .
خلاصة :


في هذا التركيب عند إضافة المقاومة الضوئية ، تصبح مقاومتها صغيرة جدا فتسمح بمرور تيار كهربائي في دارة القاعدة ($I_B \neq 0$) وتيار كهربائي في دارة المجمع ($I_C \neq 0$) فيضيء الصمام المتالق كهربائيا .

عند وضع المقاومة الضوئية في الظلام تصبح مقاومتها كبيرة جداً فتحول دون مرور التيار كهربائي في القاعدة $I_B = 0$ ، ويمون الترانزستور متوقفاً أي أن $I_C = 0$ فلا يضي الصمام المتألق كهربائياً .

يسمى هذا النوع من التركيب كاشف الضوء .
استعمالاته : جهاز الإنذار أو جهاز الإنارة الآلية في الإنارة العمومية .

5 - مؤشر المستوى

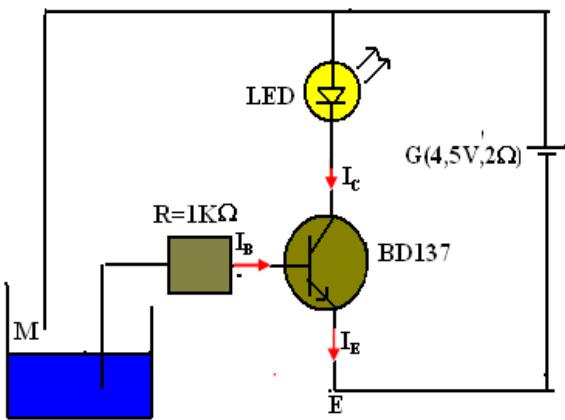ننجز التركيب الممثل في الشكل جانبه
استثمار



1 - صف ما يحدث عند سكب الماء حتى مستوى النقطة M

2 - فسر كيفية اشتغال هذا التركيب .

3 - اقترح تطبيقاً يعتمد على مبدأ هذا التركيب .
خلاصة :

عندما يكون السطح الحر للمحلول كلورور الصوديوم دون المستوى الأفقي MN تكون دارة القاعدة مفتوحة $I_B = 0$ فيكون الترانزستور متوقفاً $I_C = 0$ فلا يضيء الصمام المتألق كهربائياً .

عندما يصل السطح الحر لمحلول كلورور الصوديوم إلى المستوى MN يصبح الإلكترود الثاني محموماً في الماء فتغلق دارة القاعدة ويمر تيار في هذه الدارة $I_B \neq 0$ فيكون الترانزستور مارقاً $I_C \neq 0$ وينضيء الصمام المتألق كهربائياً .

يسمي هذا النوع من التركيب بمؤشر المستوى استعمالاته : مؤشر مستوى الماء في خزان سيارة . مستوى الزيت في محرك السيارة . مستوى الوقود في خزان السيارة .

5 - 3 مفهوم السلسلة الإلكترونية

تتكون التراكيب الإلكترونية المدرستة في التجارب من ثلاثة أجزاء وظيفية :

- اللاقط أو جهاز التحكم (المقاومة الضوئية في كاشف الضوء أو الإلكترودين والإلكتروليت في مؤشر المستوى)

- الجهاز الإلكتروني وتغذيته . (الترانزستور وتغذيته)

- جهاز الاستعمال أو النخرج (الصمام الثنائي المتألق كهربائياً في التجارب)

تمرين تطبيقي :

يتكون التركيب المبين في الشكل جانبه من :

- G مولد قوته الكهرومagnet E₁ و مقاومته الداخلية مهمملة .

- ترانزستور BD131

- مصباح الإشارة L يتطلب اشتغاله تياراً كهربائياً شدته $I_{C0} = 0,2A$.
موصل أومي خاص بوقاية التركيب
 مقاومته $R_1 = 5.10^3 \Omega$.

مقاومة ضوئية تتغير مقاومتها R من $10^6 \Omega$ في الظلام إلى 150Ω في الضوء الباهر .

1 - ما نوع الترانزستور المستعمل في التركيب .

2 - حدد في التركيب : اللاقط والجهاز الإلكتروني و جهاز الاستعمال .


3 - توجد المقاومة الضوئية في الظلام ، ما هي الحالة التي يوجد عليها الترانزستور ؟ علل جوابك بدون حساب .

4 - نضيء المقاومة الضوئية ، فيمر في دارة القاعدة تيار كهربائي شدته I_B

ونعتبر الترانزستور يشتغل في النظام الخططي .

لتعيين قيمة التوتر U_{AM} بين مربطي المقاومة الضوئية نستعمل راسم التذبذب .

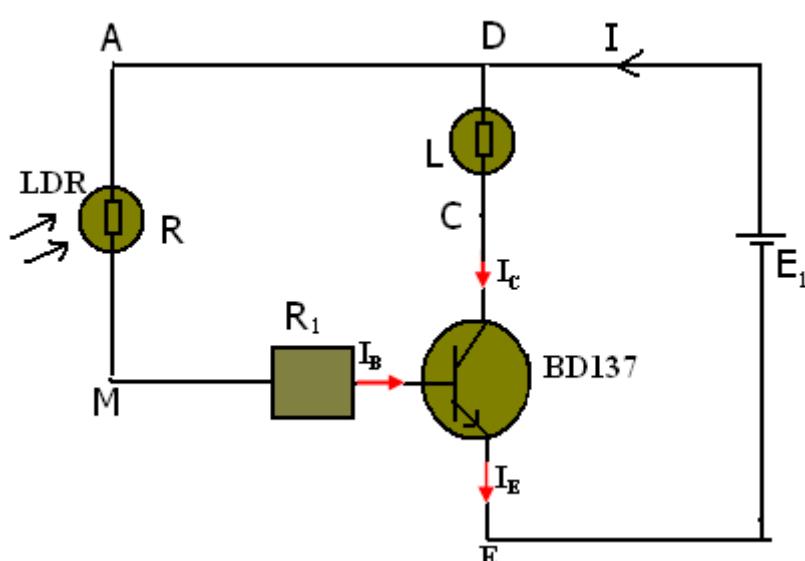4 - 1 علماً أن $U_{AM} > 0$ بين كيفية ربط النقطتين A و M بهيكل كاشف التذبذب ومدخله ٢ .



4 – علماء أن قيمة التوتر $U_{AM}=0,4V$ وأن البقعة الضوئية تنتقل على شاشة راسم التذبذب نحو الأعلى بمسافة $d=2cm$ ، حدد الحساسية الرأسية المستعملة .

5 – علماء أن الترانزستور المستعمل له تصميم ساكن للتيار $\beta=100$ ، هل سيشتعل مصباح الإشارة أم لا ؟ علل جوابك . نعطي $I_B=1mA$.

6 – بتطبيق قانون العقد ، أوجد الشدة I للتيار الذي يمر في المولد .

7 – بتطبيق قانون إضافية التوترات عين قيمة القوة الكهرومagnetica E_1 للعمود علما أن $U_{BE}=0,6V$

تمرين 2

نعتبر التركيب المبين جانبه حيث الترانزستور تصميم ساكن للتيار $\beta=100$ وبواسطة فولطmeter الإلكتروني نقيس التوترات التالية : $U_{AC}=8V$ و $U_{CE}=6V$ و $U_{BE}=0,7V$. علما أن الترانزستور يشتغل في النظام الخطى .

1 – أحسب قيمة شدة التيار المجمع I_C .

2 – أحسب قيمة المقاومة R_1

3 – أحسب قيمة شدة تيار الباعث I_E واسنحتاج قيمة المقاومة R_3 .

