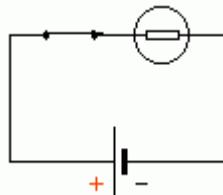


الوقاية من أخطار التيار الكهربائي

Prevention des dangers du courant électrique

I) البحث عن العطب الكهربائي :
تجربة : ننجز الدارة الكهربائية التالية باستعمال عمود ومصباح وقاطع تيار.



نلاحظ عدم إضاءة المصباح، مما يدل على وجود خلل ما في الدارة الكهربائية.
ويبين الجدول التالي الأسباب التي يمكن أن ينتج عنها الخلل الحاصل :

عنصر الدارة	نوع العطب	المصباح	العمود	قطاع التيار	أسلاك التوصيل
عنصر الدارة	كيفية التحقق من العطب	خلل بالسلسلة الموصولة للمصباح.	استهلاك العمود.	قطاع التيار قاطع التيار.	قطع أو عدم وجود تماس بين السلك واحد المرابط.

II) الدارة القصيرة :

تجربة : ننجز دارة كهربائية مكونة من مولد ومصابيح مركبين على التوالي :




ملاحظة واستنتاج :

نلاحظ انطفاء المصباح L_1 وازدياد إضاءة المصباح L_2 ، مما يدل على أن جزءاً كبيراً من التيار الكهربائي الذي ينتجه المولد يمر في سلك الرابط المضاد عوضاً أن يمر في المصباح، نقول إذن أننا قد **قصينا** الدارة الكهربائية أو أن المصباح قد حدث له **دارة قصيرة**.

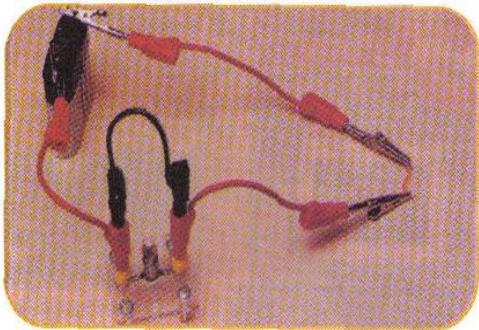(III) أخطار الدارة القصيرة :

تجربة : ننجذ دارة مكونة من مولد ومصباح وقطبحة حديد رقيقة وأسلاك التوصيل :



بعد إحداث دارة قصيرة
للمنبع




ملاحظة واستنتاج :

بعد تقصير الدارة الكهربائية ، نلاحظ انطفاء المصباح واحتراق جزء من قطبحة الحديد، حيث تزداد شدة التيار الكهربائي في الدارة القصيرة، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأسلاك والعمود، وقد ينجم عن ذلك إتلاف هذا الأخير.

ملحوظة :

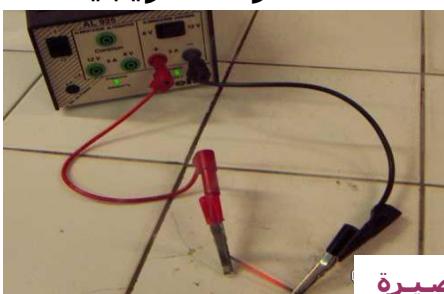يمكن الوصول إلى نفس النتيجة بإحداث تماش مباشر بين قطبحة حيكس وقطبي عمود، أو إصالها بواسطة سلكين إلى مولد المختبر ، حيث نلاحظ احتراقا تدريجيا للقطبحة .



أخطار الدارة القصيرة




خلاصة :

عند حدوث دارة قصيرة، تزداد شدة التيار الكهربائي ، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة، وقد ينتج عن ذلك نشوب حريق و إتلاف الأجهزة الكهربائية .


(IV) الوقاية من حدوث دارة قصيرة :

تجربة :

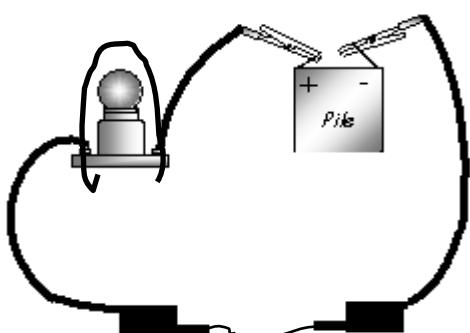

انصهار سليك الرصاص


بعد إحداث دارة قصيرة
للمنبع

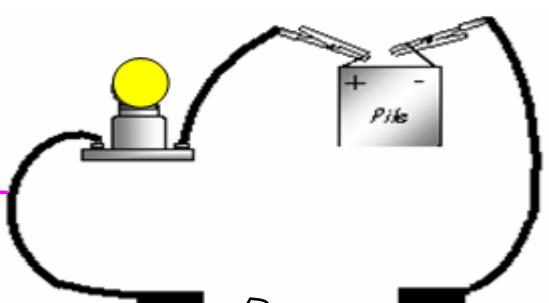

سليك من الرصاص

ملاحظة واستنتاج :

- * بعد إحداث الدارة القصيرة، نلاحظ انطفاء المصباح وانصهار سلوك الرصاص بسبب ارتفاع درجة الحرارة الناتج عن ازدياد شدة التيار الكهربائي.
- * يعمل سلوك الرصاص إذن على حماية عناصر الدارة، ويسمى هذا السلوك بالصهيره .
- * الصهيره عبارة عن سلك فلزي من مادة الرصاص، يتم تركيبها على التوالي في دارة كهربائية، وتتجلى وظيفتها الأساسية في حماية الأجهزة الكهربائية من الأخطار الناجمة عن ارتفاع شدة التيار الكهربائي ، حيث تنصهر عند تجاوز هذه الأخيرة لشدة تيار الاستعمال العادي للمستقبلات المركبة في الدارة.
- * يرمز للصهيره اصطلاحيا بالرمز التالي :

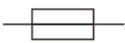

ملحوظات:

- يتم اختيار الرصاص بالنسبة للصهيره لأن درجة حرارة انصهاره أقل بكثير من درجة حرارة انصهار المواد الأخرى.
- إضافة للصهيره، هناك جهاز آخر يستعمل في التركيب المنزلي من أجل الحماية، وهو الفاصل التفاضلي الذي يفتح تلقائيا عند تجاوز شدة التيار الكهربائي العتبة المحددة.

(7) أخطار التيار الكهربائي على الإنسان :

- جسم الإنسان معرض للصعق الكهربائي نتيجة كونه موصلا للتيار الكهربائي، وتزداد موصليته مع الماء والرطوبة.
- ويشكل التيار الكهربائي خطرا على الإنسان كلما :
 - كـ تجاوزت شدته 20 mA .
 - كـ تجاوز توتره 12 V بالنسبة لشخص مبلل بالماء .
 - كـ تجاوز توتره 24 V في مكان رطب.
 - كـ تجاوز توتره 50 V في مكان جاف.
- وللحماية من أخطار التيار الكهربائي، يجب اتخاذ الاحتياطات الازمة التي نذكر منها ما يلي :

- كـ عدم لمس الأسلاك العارية.
- كـ عدم إصلاح الأجهزة الكهربائية وهي متصلة بمائدة التيار .
- كـ تفادى تشغيل الأجهزة الكهربائية عندما يكون الجسم مبللا بالماء.
- كـ عدم فصل النسبيه عن المأخذ بجر الأسلاك .
- كـ التأكد من ملاءمة توتر المراد تشغيله مع توتر مأخذ التيار قبل ربطه به.

