

# الوَجَاتُ الْكَهْرِمَغَنَاطِيسِيَّةُ وَنَقْلُ الْمَعْلُومَاتِ

## ذ. الفَزِيزَال

### LES ONDES ELECTROMAGNETIQUES, SUPPORT DE CHOIX POUR TRANSMETTRE DES INFORMATIONS.

(I) الموجات الكهرمغناطيسية :

- الموجات هي انتقال للطاقة دون انتقال للمادة وتنتشر في أوساط متجانسة وعزلة وفق مسار مستقيم و في كل الاتجاهات وتنعكس على السطوح الموصلة (لذلك يلزم هوائي السيارة لاستقبال الموجات الإذاعية).

تنتشر بسرعة حدية  $C = 3.10^8 \text{ m.s}^{-1}$  في الفراغ

- يمكن إنتاج موجات كهرمغناطيسية انطلاقا من تيارات كهربائية متغيرة خلال الزمن .

• هي ظواهر دورية تتتميز بدور  $T$  وتردد حيث :  $\lambda = CT = \frac{C}{N} \text{ m}$

(UV)  $10^{-8} < \lambda < 10^{-4}$  (IR)  $m$  : الموجات الضوئية


فوق البنفسجية تحت الحمراء


$10^{-3} < \lambda < 10^{-4}$  الموجات الهرتزية  $m$

3.10<sup>-4</sup> < N < 3.10<sup>11</sup> Hz

إرسال واستقبال المعلومات بواسطة موجات هertzية (II)

1.2) الإبراز التجريبي :

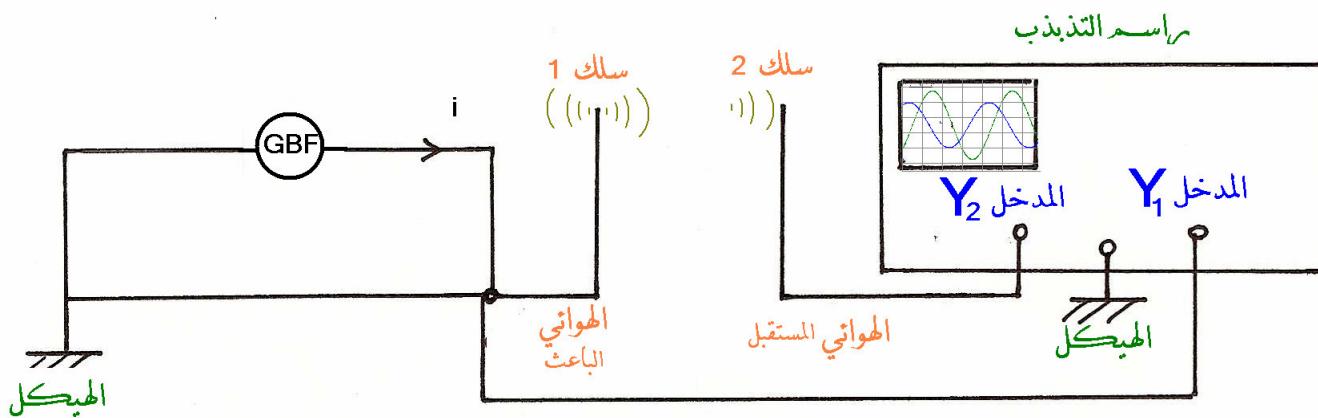

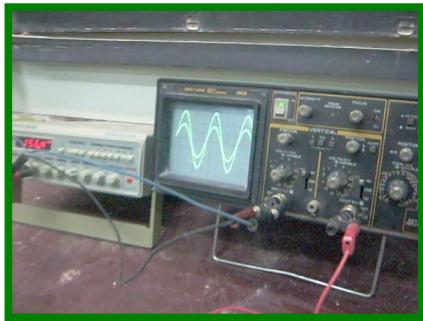

## 2.2 التعليل :

- يلعب السلك 1 دور الهوائي الباعث ، بينما يلعب السلك 2 دور الهوائي المستقبل
- التوتران المعاينان على شاشة راسم التذبذب توتران جيبيان لهما نفس التردد

3.2 خلاصة : للموجة الكهرمغناطيسية الواردة على هوائي مستقبل والإشارة الكهربائية الناتجة عنها نفس التردد

## III) تضمين توتر جيبي

1.3 من معلومة إلى إشارة كهربائية

لنقل معلومة (صوت ، موسيقى ، صورة ....) يجب تحويلها إلى إشارات كهربائية وهي إشارات ذات ترددات منخفضة (من رتبة قدر  $10^2$ ;  $10^3$  و قد تتجاوز  $10^4 \text{ Hz}$ ). تبين الأسباب التالية استحالة نقل المعلومات بكيفية مباشرة بواسطة الموجات الهرتزية :

1. التشويش على المعلومة : لا يميز الهوائي المستقبل بين إشارتين BF تنتهيان لنفس مجال الترددات ذات المدى القصير للموجات الكهرمغناطيسية ذات الترددات المنخفضة : على عكس الموجات الكهرمغناطيسية ذات الترددات المنخفضة BF التي تخمد مع طول المسافة ، فإن الموجات الكهرمغناطيسية ذات الترددات العالية HF ( $N > 10^5 \text{ Hz}$ ) يمكنها الانتشار لمسافات كبيرة .

3. أبعاد الهوائي المستقبل للموجات الهرتزية : إن أبعاد الهوائي المستقبل لwave معينة يجب أن لا يتعدى  $\lambda/2$  .

مثال بالنسبة لموجة ذات تردد  $N = 2 \text{ kHz}$  ، تكون  $\lambda = 150 \text{ Km}$

## 2.3 الإشارة والموجة الحاملة

لنقل المعلومات بكيفية جيدة يجب استعمال مجال الترددات العالية ، الشيء الذي يستلزم استعمال موجة حاملة ذات


تردد عالي تحمل الإشارة BF على شكل موجة **مضمنة**

3.3 المقادير التي يمكن تضمينها :

الموجة الحاملة عبارة عن توتر جيبي يتميز بـ  $U_m$  وبتردد  $N$  وبطور  $\Phi$  ومن تم يمكن تضمين :


❖ **الوسع** : يتغير وسعة الموجة الحاملة  $U_m$  حسب تغيير الإشارة المضمنة وتعبير التوتر المضمن هو :
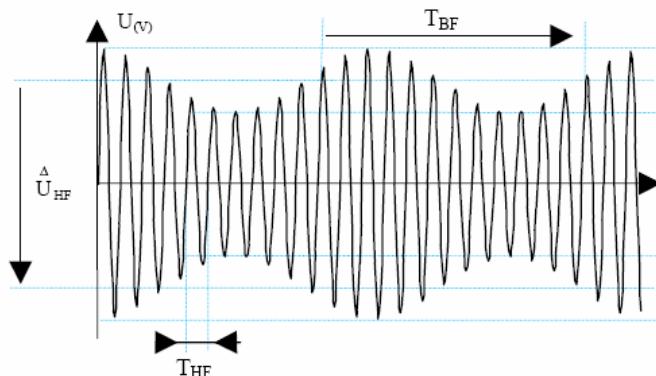
$$u(t) = U_m(t) \cos(2\pi Nt + \varphi) \quad \text{حيث : } U_m \text{ و } \varphi \text{ ثابتان}$$




❖ **التردد** : يتغير تردد الموجة الحاملة حسب تغيير الإشارة المضمنة ، تعبير  $u(t)$
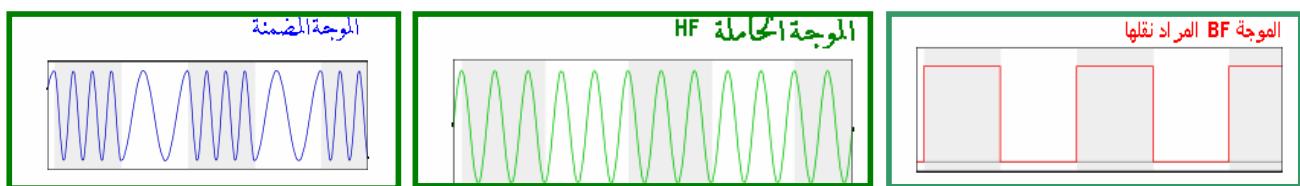
$$u(t) = U_m \cos(2\pi N(t).t + \varphi) \quad \text{حيث : } U_m \text{ و } \varphi \text{ ثابتان}$$



❖ **الطور** : طور الموجة الحاملة  $\varphi$  يتغير حسب تغيير الإشارة المضمنة ومنه :
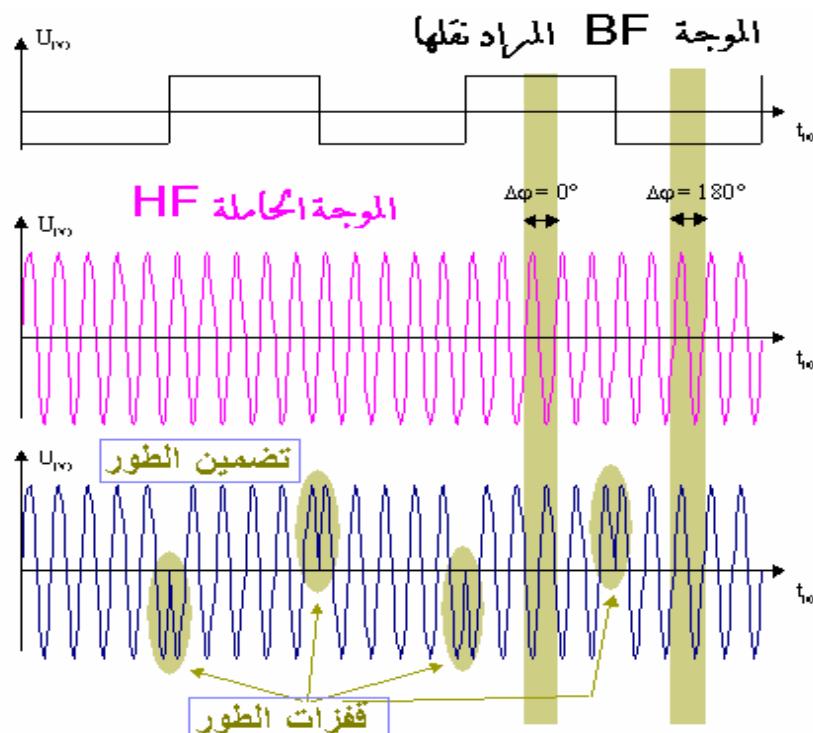
$$u(t) = U_m \cos(2\pi Nt + \varphi(t)) \quad \text{حيث : } U_m \text{ و } N \text{ ثابتان}$$



# تضمين الوعس

## ذ. الفزيزال

تهدف الدراسة إلى شرح مبدأ تضمين الوعس وإبرازه بأنشطة تجريبية



(I) تضمين الوعس :

1.1) المبدأ : نظراً لكون الإشارة - المعلوماتية (signal informatif) ذات تردد منخفض BF وأن الهوائي لا يميز بين إشارتين و BF تكون الموجة الحاملة بين الهوائي الباعث والهوائي المستقبل موجة ذات تردد عالي يحتمل تغيير في الموجة الحاملة بحيث يتغير وسعها وفق ما تتطلبه الإشارة المضمنة وبالتالي تحدث تضمين للوعس يتحقق تضمين الوعس يتطلب :

❖ موجة جيبية حاملة H F :

❖ الإشارة المراد نقلها BF :

❖ المركبة المستمرة للتوتر :

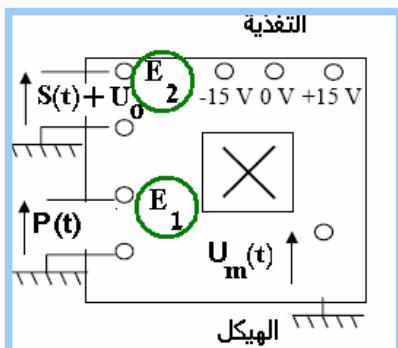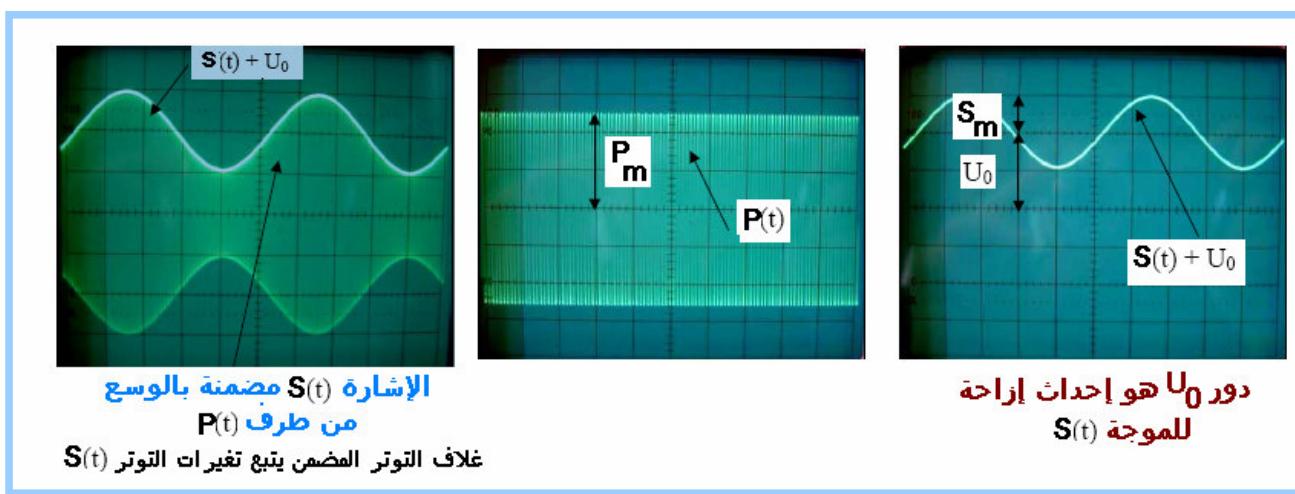

2.1) الإبراز التجريبي

2.11) الدارة المتكاملة المنجزة للجزاء

لتضمين الوعس للموجة الحاملة نستعمل مضخماً للتوتر وهو عبارة عن دارة متكاملة تمكن من الحصول عند مخرجها التوتر

$$U_m(t)$$

## 2.12 تعبير التوتر المضمن

❖ التوتر المطبق عند المدخل  $E_1$  للدارة المذكورة للجذاء (تضخيم) هو:

(1)  $S(t) + U_0 = S_m \cos(2\pi N_S t) + U_0$  هو  $E_2$  :

(2)  $U_S(t) = U_m(t) \cdot \cos(2\pi N_P t)$  : توفر الخروج

$$k \approx 0,1 \quad \text{مع} \quad (3) \quad U_S(t) = k \times P(t) \times [S(t) + U_0]$$

نبرهن أن تعبير توفر الخروج هو:

بمقارنة العلاقات (2) و (3) نستنتج أن وسعة توفر الخروج  $U_m(t)$  يكتب على الشكل التالي:

$$U_m(t) = k \times P_m \times [S(t) + U_0]$$

$$a = k \times P_m \quad \text{وضع:}$$

$$b = U_0$$

$$\Rightarrow U_m(t) = a(S(t) + b)$$

تضمين الوسعة إذن هو جعل الوسعة المضمن (بفتح وتشديد الميم)  $U_m(t)$  عبارة عن دالة تآلفية للتوتر المضمن (بكسر وتشديد الميم)

$S(t)$  وبالتالي يعيّد تغيرات.

ملحوظة: نعرف نسبة التضمين  $m = \frac{S_m}{U_0}$  حيث  $S_m$  وسعة الإشارة المعلومة ومن تم يمكن كتابة الوسعة  $U_s(t)$  على الشكل

$$A = k \cdot P_m \cdot U_0$$

$$U_s(t) = A [1 + m \cdot \cos(2\pi N_S t)] \cdot \cos(2\pi N_P t)$$

$$U_m(t) = A [1 + m \cdot \cos(2\pi N_S t)] \quad \text{مع:}$$

يمكن اعتبار إشارة توفر الخروج  $U_s(t)$  هو إشارة الموجة الحاملة عوض ( فعل مبني للمجهول ) وسعته  $P_m$  بالمقدار

$$A [1 + m \cdot \cos(2\pi N_S t)] \quad \text{والذي يوافق الوسعة المضمن بالإشارة - المعلومة}$$

3.1 الدراسة التجريبية

1.31 الدارة الكهربائية


الحساسية الرأسية لراسم التذبذب:

$$1V.div^{-1} : Y_1$$


$$2V.div^{-1} : Y_2$$

الحساسية الأفقيّة (الكسح):


23.1 المعاينة

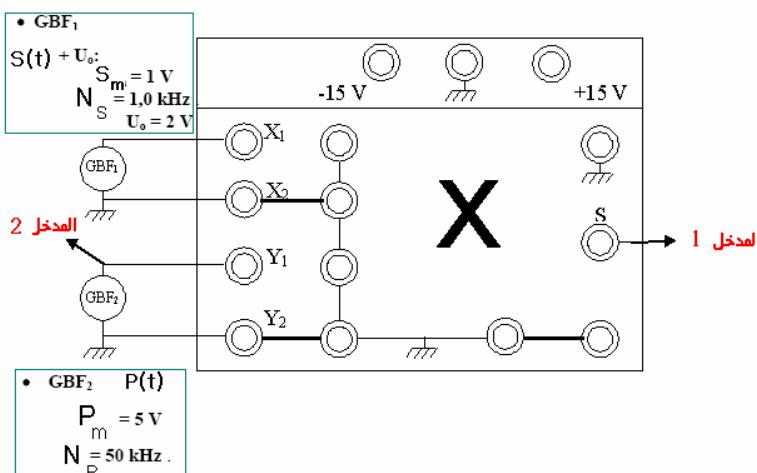

❖ قبل تشغيل المضخم

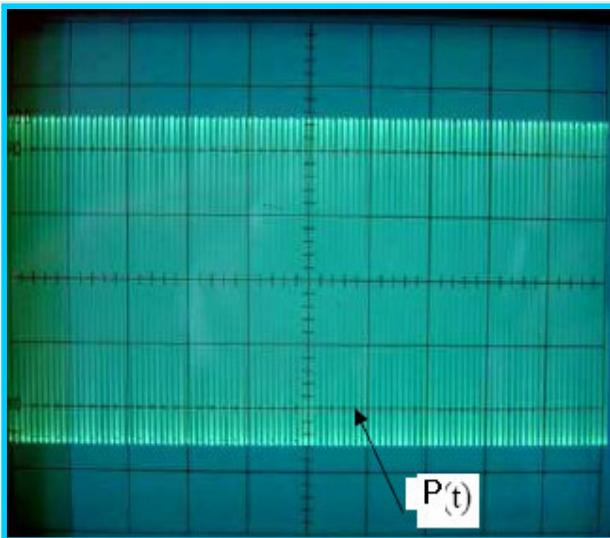

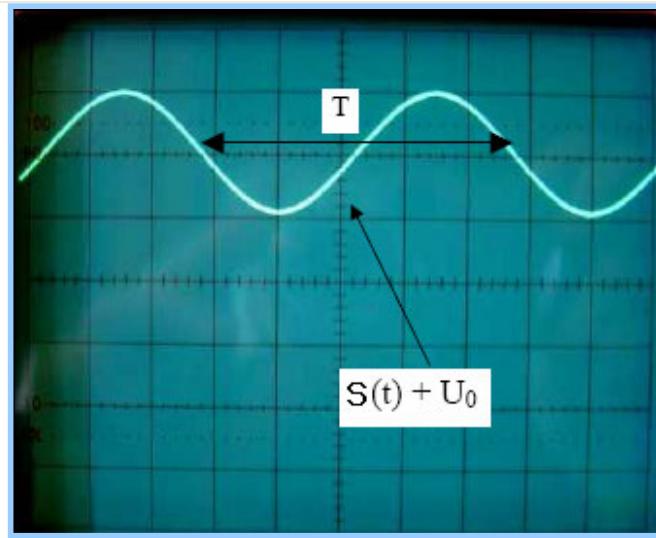Y<sub>2</sub> الموجة الحاملة على المدخل P(t) : GBF2



S(t) + U<sub>0</sub>: GBF1 (عند تشغيل زر DC تنعدم U<sub>0</sub>)

الإشارة - المعلومة: على المدخل Y<sub>1</sub>

❖ بعد تشغيل المضخم: نعاين U<sub>S</sub>(t) توتر (إشارة) الخروج

نلاحظ أن الإشارة المضمنة الواسع تتذبذب بين قيمة قصوية S<sub>min</sub> وقيمة دنوية S<sub>max</sub>. نعرف نسبة التضمين

$$m = \frac{S_{\max} - S_{\min}}{S_{\max} + S_{\min}}$$


$$S_{\max} = 3 \times 2 = 6V$$

$$S_{\min} = 1 \times 2 = 2V$$

$$m = \frac{6-2}{6+2} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

وهو نفس النسبة التي تم تعريفها سابقاً :
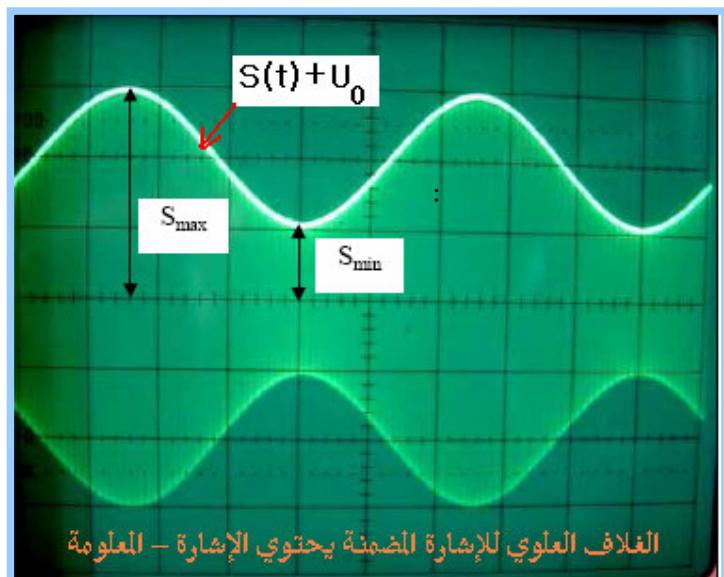
$$m = \frac{S_{\max}}{U_0} = \frac{1V}{2V} = \frac{1}{2}$$




الغلاف العلوي للإشارة المضمنة يحتوي الإشارة - المعلومة

331) تأثير نسبة التضمين:

تمكن نسبة التضمين من تحديد جودة التضمين :

➤ يكون التضمين ذاتي جودة عندما يكون غلاف الإشارة الحاملة P(t) تتطابق مع الإشارة - المعلومة (S(t) + U<sub>0</sub>) وهذا يوافق . m < 1

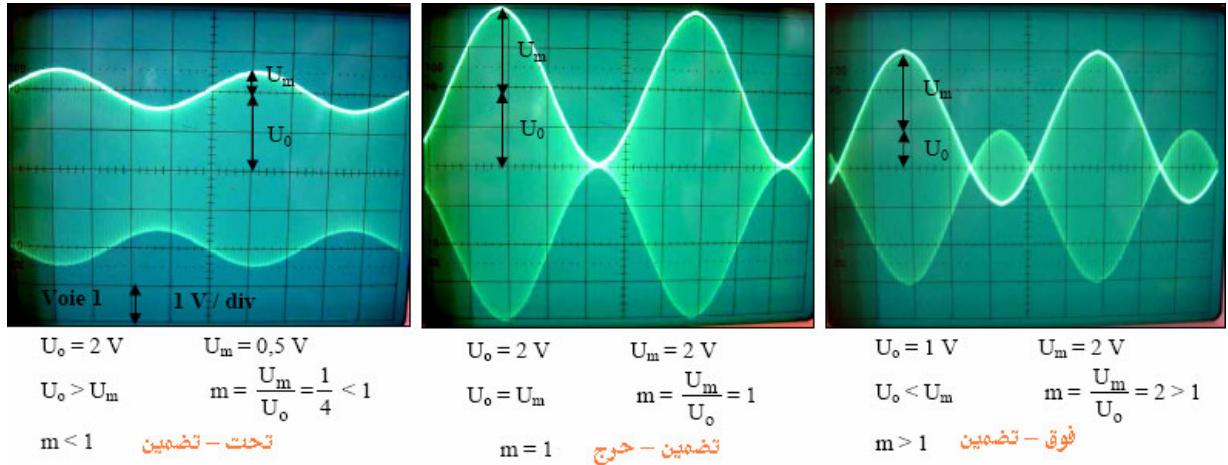➤ يكون التضمين رديئاً عندما لا تحافظ الإشارة المضمنة على الإشارة - المعلومة



خلاصة : للحصول على تضمين جيد يجب :

❖ أن تكون نسبة التضمين :

❖ تردد الموجة الحاملة أكبر بكثير من تردد الموجة – المعلومة :

#### 4.1) طريقة شبه المنحرف :

للتأكد من الحصول على تضمين جيد يجب ربط :

1. التوتر – المعلومة :  $S(t) = +U_0$  بالمدخل X لراسم التذبذب

2. التوتر المضمن  $(S(t) = U_S)$  بالمدخل Y لراسم التذبذب .

فنحصل على المعاينة التالية عند تغيير نسبة التضمين m

استعمال الزر XY لمعاينة الحالات التالية حسب طبيعة التضمين




#### III) إزالة التضمين

المبدأ: يهدف إزالة التضمين إلى "استرجاع" المعلومة BF المبعوثة عبر الموجة المضمنة بالواسع HF



### 1.3) المرشحات RC

#### 113) دراسة ثنائي القطب RC

❖ العدة التجريبية

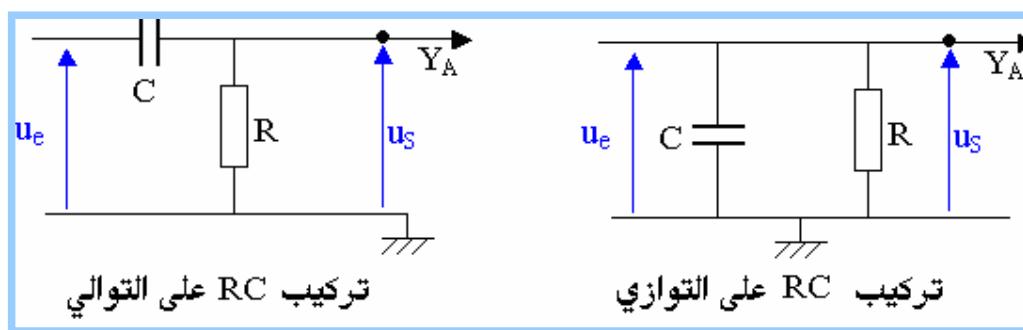

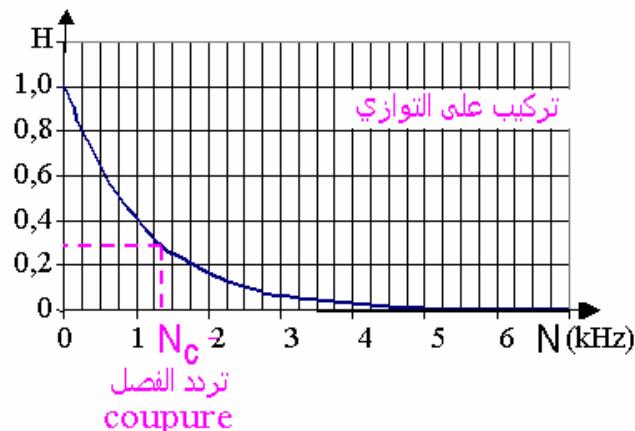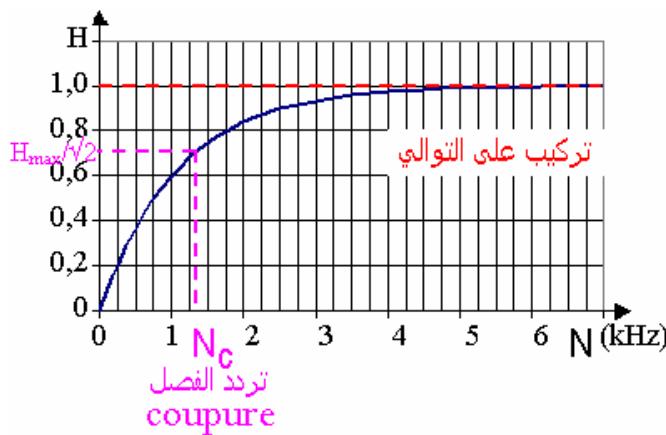طبق توترا جيبيا ذو وسع ثابت  $U_{m_e}$  ونعاين توتر الخروج ذو الوسع  $U_{m_s}$  بالنسبة للتركيبين التاليين ونعاين النسبة :  $H = U_s / U_e$  عندما نغير تردد توتر الدخول  $U_e$  ونعاين المنحنيين التاليين :



بالنسبة لتركيب RC على التوالي تكون  $U_s$  تكون صغيرة بالنسبة للترددات المنخفضة على عكس التوترات ذات الترددات العالية.

بالنسبة لتركيب RC على التوازي تكون  $U_s$  تكون صغيرة بالنسبة للترددات العالية. نسمى  $N_C$  تردد الفصل (la fréquence de coupure) ومنه كل التوترات ذات تردد أصغر من  $N_C$  يتم إضعافها استنتاج :

تركيب ثنائي القطب RC سواء على التوالي أو التوازي يلعب دور مريح للترددات حسب التردد (213) المريح للترددات المنخفضة :

هو تركيب كهربائي يسمح بمرور إشارات ذات ترددات منخفضة ويفصل الإشارات ذات الترددات العالية. تركيب RC على التوازي مثال لهذا النوع من المراشح

### 313) المرشح المرور للترددات العالية

هو تركيب كهربائي يسمح بمرور إشارات ذات ترددات عالية ويفصل الإشارات ذات الترددات المنخفضة. تركيب RC على التوالى مثال لهذا النوع من المراشح



### 23) كاشف الغلاف (DéTECTeur d'enveloppe)

نعرف كاشف الغلاف الجزء العلوي للتواتر المضمى بالواسع . تركيب صمام ثنائى القطب RC على التوازي يكون رباعي القطب يسمى كاشف الغلاف .

يمثل التوتر  $U_S$  غلاف التوتير المضمى ( بتتشديد وفتح اليم ) بالواسع

إن دور الصمام الثنائى هو تقويم التوتير 'Redressement'

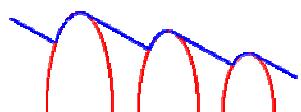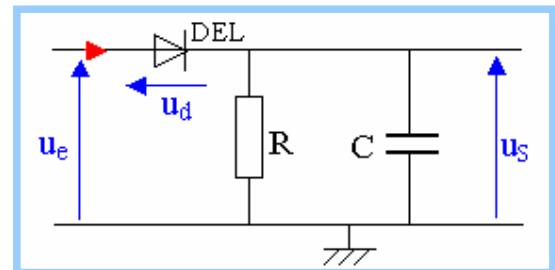بينما المكثف يقوم بالتصفية ' أو التمليس ' أي مرشح



### 33) شروط الحصول على كاشف غلاف جيد

للحصول على غلاف جيد ، يجب أن يكون التوتير في مخرج الدارة ذا تموجات صغيرة ويتبع بكيفية أحسن شكل الإشارة المضمنة ولتحقيق ذلك يجب توفر الشرط التالي

$$T_p \ll \tau < T_s \quad f_s < 1/\tau_d \ll F_p$$

$T_p$  دور التوتير الحامل و  $T_s$  دور التوتير المضمى ( بتتشديد وفتح اليم ) بالواسع.

### 34) إزالة التضمين

لإزالة التضمين ، يجب كشف غلاف التوتير المضمى وأن يكون جيدا ثم حذف المركبة المستمرة للتوتير  $U_0$  لحذف هذه الأخيرة يجب استعمال مرشح للترددات العالية .

دور المكثف  $C_2$  هو إزالة المركبة المستمرة للتوتير  $U_0$

